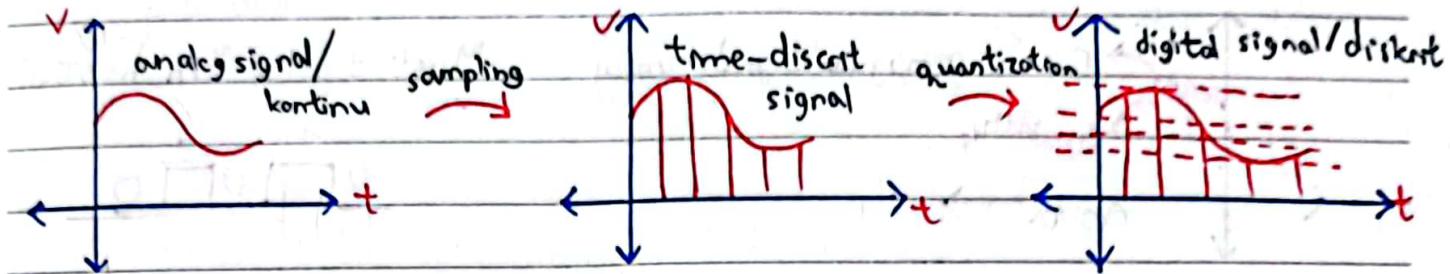


Digital systems can represent and manipulate discrete elements of information. Discrete elements of information are represented in a digital system by physical quantities, called **signals**.



ADC = Analog to Digital Converter


DAC = Digital to Analog Converter

ADC adalah merubah signal/data kontinyu terhadap waktu menjadi sinyal/data diskrit terhadap waktu.

Proses **sampling** / penyalinan yaitu proses pengambilan data diskrit dari data kontinyu.


Teknologi sehebat apapun akan kembali ke alam melalui ADC/DAC.

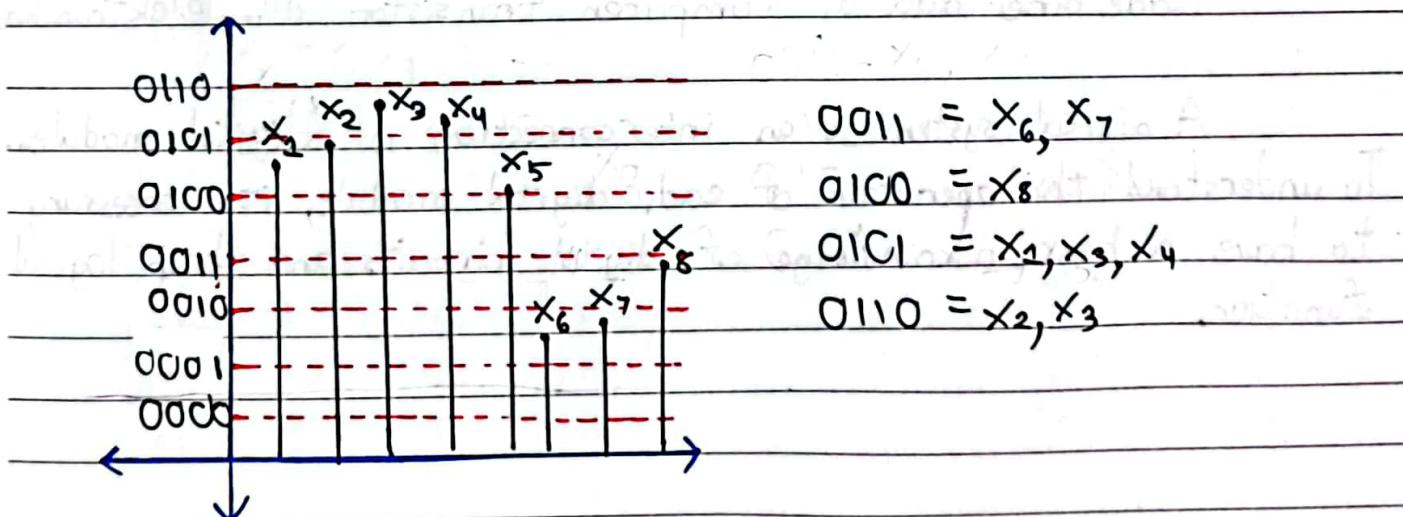Proses **kuantifikasi** yaitu proses pengelompokan data diskrit.




Why digital signal?

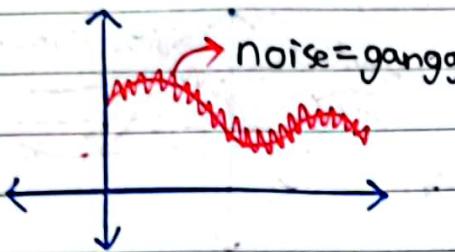- Can convey information with less noise, distortion, and interference.
- More flexible, secure, accurate.




Must digital krn bs stabil

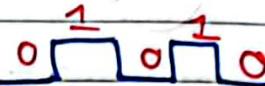

$(\wedge \wedge) \rightarrow (\wedge \wedge) \rightarrow \wedge$ = Interferensi

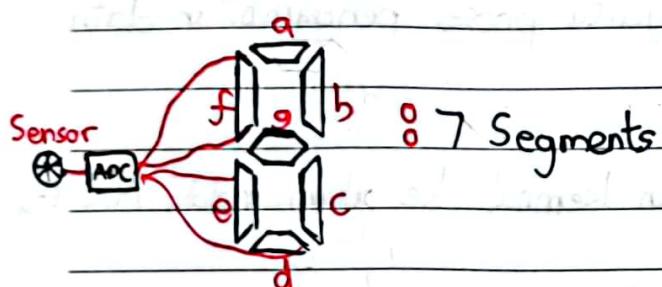Analog Input \rightarrow ADC \rightarrow Digital Systems \rightarrow DAC \rightarrow Analog output
 ↳ Sensor ↳ Sbg modul ↳ Sbg proses & butuh ↳ Sbg modul
 cth: Kelembapan, Suhu, Gerak program utk memproses



a b c d e f g
 $0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 = 1$
 $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 = 3$

Kode biner ada di komponen transistor dlm elektronika

A digital system is an interconnection of digital modules. To understand the operation of each digital module, it's necessary to have a basic knowledge of digital circuits and their logical function.

Name	Radix	Digits
Binary	2	0,1
Octal	8	0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Hexadecimal	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Number System and Codes

- Weighted → There is weight in the position
e.g. : Decimal, binary, octal, hexadecimal
- Unweighted
e.g. : Gray code

$$\begin{array}{r}
 56_{(10)} = 111000_{(2)} \\
 \begin{array}{r}
 56 \quad \text{MSB/MSD} \\
 \hline
 28 \\
 \hline
 14 \\
 \hline
 7 \\
 \hline
 3 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \end{array}$$

↪ LS0/LSB → Least Significant Bit / Decimal
 ↪ Most Significant Bit/Digit

Untuk membuat Gray Kode, memerlukan gerbang ex-or.



→ Gray Kode


Tabel Kebenaran ex-or (+)

A	B (Input)	X (Output)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Biner MSB @ 0 → 0 → 1 → 0 LSB

↓ ↓ ↓ ↓

Gray 0 0 1 1

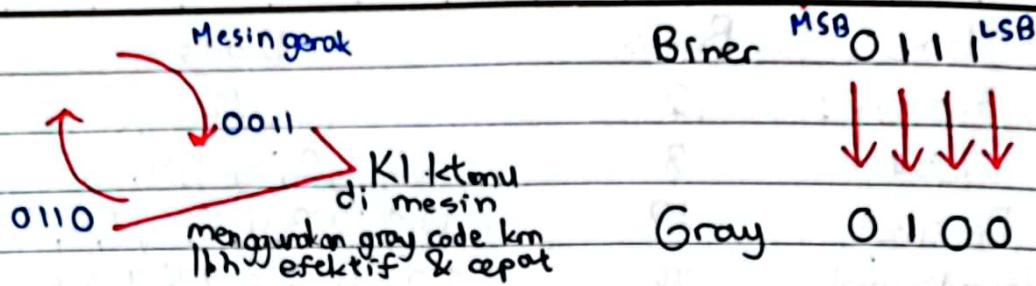

$$\circ 235_{(10)} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = 235_{(10)}$$

↳ Contoh Decimal ke Decimal

$$\begin{aligned}\circ 11010.11_{(2)} &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} \\ &= 16 + 8 + 0 + 2 + 0 + 0,5 + 0,25 \\ &= 26 + 0,75 \\ &= 26,75_{(10)}\end{aligned}$$

↳ Contoh Biner ke Decimal

$$\circ 26,75_{(10)} = 11010.11_{(2)}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \hline 2 \quad 13 \\ \quad 2 \quad 1 \\ \quad 2 \quad 6 \\ \quad 2 \quad 3 \\ \quad 2 \quad 1 \\ \hline & 1 \end{array} \quad \text{LSB}$$

MSB

$$\begin{aligned}& 0,75 \cdot 2 = 1,5 \rightarrow 1 + 0,5 \\ & 0,5 \cdot 2 = 1 \rightarrow 1 + 0 \\ & 0,2 = 0 \end{aligned} \quad \text{MSB}$$

↳ Contoh Decimal ke Biner

$$\circ 127,4_{(8)} = 87,5_{(10)}$$

$$\begin{aligned}& 127,4_{(8)} = 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 + 4 \cdot 8^{-1} \\ & = 1 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 7 \cdot 1 + 0,5 \\ & = 87 + 0,5 \\ & = 87,5_{(10)}\end{aligned}$$

↳ Contoh Octal ke Decimal

○ Oktol ↔ Heksa

↔
Biner

$$\begin{aligned}
 0 \quad & B65F_{(16)} = 46687_{(10)} \\
 & \begin{array}{r} 11 \\ 12 \\ 10 \end{array} = 11 \cdot 16^3 + 6 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 \\
 & = 45056 + 1536 + 80 + 15 \\
 & = 46687_{(10)}
 \end{aligned}$$

↳ Contoh Hexadecimal ke Decimal

$$\begin{aligned}
 0 \quad & 41_{(10)} = 101001_{(2)} \\
 & \begin{array}{r} 2^5 \\ 2^4 \\ 2^3 \\ 2^2 \\ 2^1 \\ 2^0 \end{array} = 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 & \begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}
 \end{aligned}$$

↳ Contoh Decimal ke Biner

$$\begin{aligned}
 0 \quad & 1001_{(10)} = 111101001_{(2)} \\
 & \begin{array}{r} 2^9 \\ 2^8 \\ 2^7 \\ 2^6 \\ 2^5 \\ 2^4 \\ 2^3 \\ 2^2 \\ 2^1 \\ 2^0 \end{array} = 512 \quad 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 & \begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}
 \end{aligned}$$

↳ Contoh Decimal ke Biner

$$\begin{aligned}
 0 \quad & 45_{(10)} = 2D_{(16)} \\
 & \begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array} \\
 & \begin{array}{r} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array} \\
 & 2 \quad 8+4+1=15=D
 \end{aligned}$$

↳ Contoh Decimal ke Hexadecimal

$$\begin{aligned}
 0 \quad & 3912_{(10)} = 7510_{(8)} \\
 & \begin{array}{r} 2048 \\ 1024 \\ 512 \\ 256 \\ 128 \\ 64 \\ 32 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array} \\
 & \begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \\
 & 4+2+1=7 \quad 4+1=5 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{aligned}$$

↳ Contoh Decimal ke Octal

o $3912_{(10)} = F48_{(16)}$

2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2
8	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1
1	8+4+2+1=15=F			4				8		

↳ Contoh Decimal ke Hexadecimal

o $010110.110_2 = 26,6_8$

0	1	0	1	1	0	1	1	0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
=	4+2=6		4+2=6					

↳ Contoh Biner ke Octal

o $37,45_8 = 011111.100101_2$

3	7	4	5
2+1	4+2+1	(4)	4+1

011 111 . 100 101

↳ Contoh Octal ke Biner

o $000110001001.1100_2 = 189.C_{(16)}$

0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4
1	8			8+1=9	8+4=12=C								

↳ Contoh Biner ke Hexadecimal

o $254_{(8)} = 0101101100_2$

2	5	4
2	4+1	4

010 101 100

↳ Contoh Octal ke Biner

o $(CAD)_{16} = CAD_{(16)} = 110|010|101|101_2 = 6255_8$

↳ Contoh Hexadecimal ke Biner ke Octal

Arithmetic Number Systems

o Decimal : 25

$$\begin{array}{r} 47 \\ + \\ 72 \\ \hline 72 \end{array}$$

125

$$\begin{array}{r} 72 \\ - \\ 53 \\ \hline \end{array}$$

o Binary : 110

$$\begin{array}{r} 101 \\ + \\ 101 \\ \hline 1011 \end{array}$$

11011

$$\begin{array}{r} 10110 \\ - \\ 00101 \\ \hline \end{array}$$

0 + 0 = 0

1 + 0 = 0 + 1 = 1

1 + 1 = 0 → Carry 1

111

$$\begin{array}{r} 111 \\ + \\ 111 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$101_6 \times 100 = 40_{10}$

$$\begin{array}{r} 100100 \\ - \\ 000100 \\ \hline 000100 \end{array}$$

0 - 0 = 0 = 1 - 1

0 - 1 = 0 → Borrow 1

1 - 0 = 1

o Octal : 567

$$\begin{array}{r} 243 \\ + \\ 1032 \\ \hline 6418 \\ \downarrow \\ 5218 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 743 \\ - \\ 564 \\ \hline 157 \\ \downarrow \\ 836 \\ \downarrow \\ 836 \end{array}$$

o Hexadecimal : 5689

$$\begin{array}{r} 4574 \\ + \\ 9BFD \\ \hline \end{array}$$

¹ ADD

¹ DAD +

¹ 88A → 0 + 0 = 13 + 13 = 26 - 16

¹ 10 + 13 + 1 = 24 - 16 = 8

= 10 = A

$$\begin{array}{r} 9174B \\ - \\ 587C \\ \hline 3ECF \\ \downarrow \\ 16+6 \\ \downarrow \\ -8=14=E \\ \downarrow \\ 16+3-7=12=C \\ \downarrow \\ 16+11-12=15=F \end{array}$$

Sistem komplement

digunakan oleh komputer untuk mengoperasikan arithmetical

1) Komplement-1

- Akan mengubah nilai 0 menjadi 1, atau
- Akan mengubah nilai 1 menjadi 0

2) Komplement-2

- Hasil komplement-1 ditambah dengan 1

→ yg biasa dibaca oleh komputer

Contoh Komplement-1

$$\begin{array}{r}
 \textcircled{0} \quad .11001 \\
 10110 - \xrightarrow{\text{Komp.1}} 01001 \\
 \text{carry}^1, 11001 \\
 101001 + \leftarrow \\
 \text{carry}^1, 00010 \\
 \hline
 \text{---} \quad 1 + \\
 00011
 \end{array}$$

Contoh Komplement-2

$$\begin{array}{r}
 \textcircled{0} \quad .11001 \\
 10110 + \xrightarrow{\text{Komp.2}} 01001 \\
 \hline
 \text{---} \quad 1 + \rightarrow \text{Komplement-2} \\
 01010 \\
 \hline
 11001 \\
 \text{carry} \leftarrow 00011
 \end{array}
 \quad \text{atau} \quad \begin{array}{r}
 \textcircled{0} \quad .11001 \\
 01010 + \xrightarrow{\text{Komp.2}} 100011 \\
 \hline
 \text{---} \quad \text{carry}
 \end{array}$$

BCD / Binary Code Decimals hrs berbasis 4 V 4 byte

Jika penjumlahan melebihi dari 10 ($7, 10$), maka harus dikoreksi dengan menambahkan 0/10.

0 0010 0111 1000 ← 495 ← 0100 1001 0101
~~1101 1000 0111~~ - Komp-1 278 - 0111 0010 0001 +
~~1010 1010 1010~~ + 1C10 217 1011 1011 0110
 10111 10010 10001
 ↓ ↓ ↓
 0111 0010 0001

Untuk menjadikan komp-3, bilangan pengurang di komp.-1 kemudian ditambahkan 10 (1010)

Bilangan Bertanda

◦ Bilangan Tidak Bertanda / Unsigned

b_{n-1}	b_{10}	b_9	b_2	b_1	b_0
-----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Magnitude

◦ Bilangan Bertanda

S	b_{n-1}	b_9	b_2	b_1	b_0
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

↓
Sign $\begin{cases} -'1' \\ +'0' \end{cases}$ Magnitude

◦ Sign Magnitude

↳ Bilangan sign magnitude menggunakan bit paling kiri (MSB) untuk menyatakan tanda, sisanya sebagai nilai besarnya magnitude.

	0	1	2	3
Positif	0000	0001	0010	0011	...
Negatif	1000	1001	1010	1011	...

Bilangan bertanda ada :

◦ Sign magnitude

◦ 1' complement

◦ 2' complement

◦ 1' Complement

↳ Akan merubah bit magnitude juga bit bertanda / sign.

↳ '0' menjadi '1'

↳ '1' menjadi '0'

	1	0	1	2	3	...
Positif	0000	0001	0010	0011	...	
Negatif	1111	1110	1101	1100	...	

↳ Contoh : 16 8 4 2 1

1 0 1 0 0

↓ ↓ ↓

0 1 1 0 0

→ Ktmu 1 plg kiri bnm berubah

◦ 2' Complement

↳ Mengkomplementkan bilangan tiap bit kemudian ditambah dengan 1

↳ $2' \text{ Complement} = 1' \text{ Complement} + 1$

	0	1	2	3
Positif	0000	0001	0010	0011
Negatif	10000	1111	1110	1101

↳ Contoh : Kurangkan nilai 5 dengan -2

$$\begin{array}{r} 0101 \quad (5) \\ - 0101 \quad (-2) \\ \hline 0000 \end{array} \rightarrow x + (-y)$$

$$\begin{array}{r} 0101 \quad (5) \\ - 0101 \quad (-2) \\ \hline 0000 \end{array}$$

Komp-1

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1010 \\ \hline 1010 \\ \downarrow 1 \\ 011 \end{array}$$

o SOP (Sum Of Product)

$$\text{F}(A, B) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

	B	O	1
0		1	1
1			

OR

- lambang canonical (M) - Minform
- lambang persamaan Σ
- bilangan dasar adlh 1
- inversnya adlh 0

$$\begin{aligned} F(A, B) &= \sum_{n=0,1} \\ &= \sum (0,1) \end{aligned}$$

$$f(A, B, C) = \sum (0, 1, 3, 4, 6, 7)$$

A	BC	ABCD	C ₁	10	11
0			1	0	1
1			1	1	0

o POS (Product Of Sum)

$$\bar{F}(A, B) = \bar{A} + \bar{B} \cdot \bar{A} + B$$

AND

- lambang canonical (M)
- lambang perkalian Π
- bilangan dasar 0
- inversnya adlh 1

Take Home 1

1. Konversikan K-Map berikut $F(A, B, C, D) = \sum_m(5, 7, 10, 8, 11, 12, 13, 14, 15)$

→ c) CD

$$\therefore F = I + II + III$$

$$= BD + AC + AD'$$

$$= BD + A(C + D')$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₁	0 ₆
11	1 ₇	1 ₃	1 ₅	1 ₄
10	1 ₈	0 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀

III

2. Konversikan K-Map berikut $F(A, B, C, D) = \sum_m(5, 6, 9, 8, 13, 15) + d(1, 7, 14)$

→ c) CD

$$\therefore F = I + II + III$$

$$= BC + C'D + AB'C'$$

$$= BC + C'(D + AB')$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 ₀	d ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	d ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	1 ₃	1 ₁₅	d ₁₄
10	1 ₈	1 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

3. Sederhanakan persamaan K-Map berikut, $F(A, B, C, D, E) = \sum_m(0, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31) + d(1, 5, 7, 10, 14, 17)$

→ c) A \ DE

c) A' \ DE

BC \ DE	00	01	11	10
00	0 ₀	d ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	1 ₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	1 ₉	0 ₁₁	0 ₁₀

BC \ DE	00	01	11	10
00	1 ₀	d ₁	0 ₃	1 ₂
01	1 ₄	d ₅	d ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	1 ₃	0 ₁₅	d ₁₄
10	0 ₈	1 ₉	0 ₁₁	d ₁₀

$$\therefore F = I + II + III + IV + V$$

$$= A'B'D' + D'E + ACE + A'B'C + A'DE'$$

$$= A'B'(D' + C) + E(D' + AC) + A'DE'$$

4. Sederhanakan fungsi Boolean berikut dengan menggunakan metode tabulasi $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15)$

$$\rightarrow \varphi_1 = 0001 \quad \varphi_7 = 0111 \quad \varphi_{10} = 1010$$

$$4 = 0100$$

$$g = 1000$$

$\| \cdot \| = 10\| \cdot \|$

$$6 = 0110$$

9 = 100

$$15 = \underline{\hspace{1cm}}\text{1}\text{1}\text{1}$$

$$6 = 0110$$

9 = 100

$$15 = \underline{\hspace{1cm}}\,\underline{\hspace{1cm}}$$

Group	Minterm	A	B	C	D	A	B	C	D		
1	m_1	0	0	0	1	✓	$m_1 \rightarrow m_6$	-	0	0	1
	m_4	0	1	0	0	✓	$m_4 \rightarrow m_6$	C	1	-	0
	m_8	1	0	0	0	✓	$m_8 \rightarrow m_9$	1	0	0	-
2	m_5	0	1	1	0	✓	$m_9 \rightarrow m_{10}$	1	0	-	0
	m_9	1	0	0	1	✓	$m_8 \rightarrow m_9$	0	1	1	-
	m_{10}	1	0	1	0	✓	$m_9 \rightarrow m_{10}$	1	0	-	1
3	m_7	0	1	1	1	✓	$m_{10} \rightarrow m_7$	1	0	1	-
	m_{11}	1	0	1	1	✓	$m_7 \rightarrow m_{11}$	-	1	1	+
4	m_{15}	1	1	1	1	✓	$m_{11} \rightarrow m_{15}$	1	-	1	1

$$\textcircled{9} \quad 1 \ 4 \ 6 \ 7 \ \underline{8} \ 9 \ 10 \ 11 \ 15 \quad \textcircled{9}_{\text{Q8}} \ F = B'C'D + A'BD' + AB' + BCD$$

✓	✓			1,9
✓	✓			4,6
✓	✓			6,7
✓		✓	✓	7,15
		✓	✓	11,15
✓	✓	✓	✓	8,90,9,11

5. Sederhanakan fungsi Boolean berikut dengan menggunakan metode tabulasi $F(A, B, C, D) = \sum_m (2, 6, 7, 8, 9, 13, 15)$

$\rightarrow 2 = 0010$	$\rightarrow 8 = 1000$	$\rightarrow 13 = 1101$
$6 = 0110$	$9 = 1001$	$15 = 1111$
$7 = 0111$	AB CD	2 6 7 8 9 13 15
$\rightarrow 2 \rightarrow 6$	0 - 10	(✓) ✓
8 1000 ✓	8 → 9	100 - ✓✓
6 0110 ✓	6 → 7	011 - ✓✓
9 1001 ✓	9 → 13	1 - 01 ✓✓
7 0111 ✓	7 → 15	- 111 ✓✓
13 1101 ✓	13 → 15	11 - 1 ✓✓
15 1111 ✓	$\therefore F = A'CD' + AB'C' + BC'D + ABCD$	

Nama : Jackson Lawrence

NIM : 00000070612

Kelas : CE 232 - D

o Rangkaian Logika

Rangkaian Kombinasi → Rangkaian yang memerlukan input saat ini sehingga tidak memerlukan memori.

Rangkaian Sekuensial → Rangkaian yang memerlukan input saat ini dan output sebelumnya. Sehingga rangkaian ini memerlukan memori.

Rang. Sinkron Rang. Asinkron

Rang. Fundamental Pulse mode

o Rangkaian Kombinasional



Antentika dan Transmisi; data Konversi kode

fungsi logika ↳ Multiplexer(Mux) ↳ BCD

↳ Adder ↳ Half adder ↳ Full adder ↳ Demultiplexer(Demux) ↳ Segment

↳ Subtractor ↳ Half subtractor ↳ Full subtractor ↳ Encoder ↳ Binary

↳ Comparator ↳ Decoder


o Analisa logika rangkaian kombinasional

1) Berilah label sembarang di setiap output gate

2) Tentukan fungsi Boolean dari gate-gate tersebut

3) Ulangi langkah 2) sampai ditemukan output dari rangkaian

4) Pengan substitusi berulang, tentukan output dari variabel input yang dinyatakan sebelumnya.

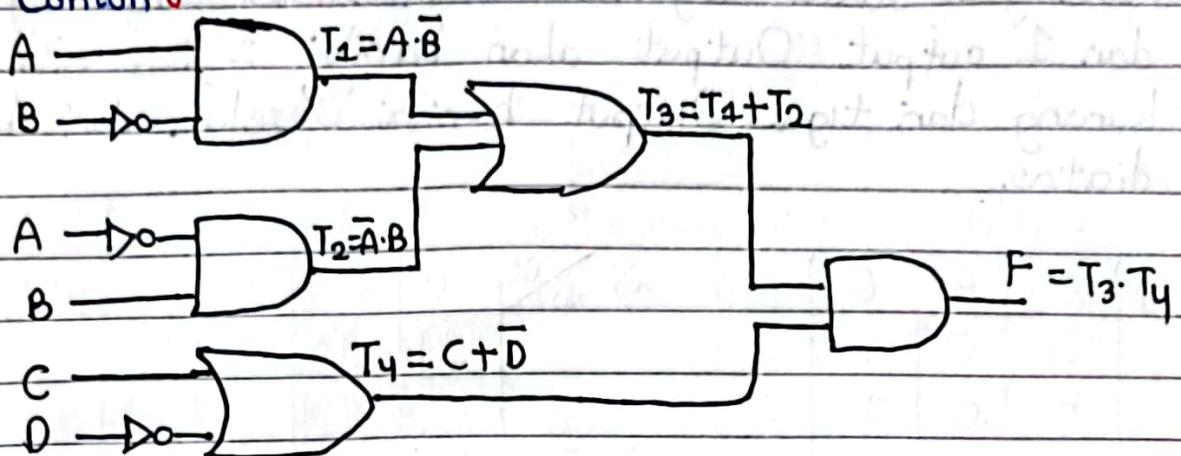Contoh :

◦ Perancangan rangkaian kombinasional :

- 1) Dari rangkaian yang ada, tentukan input dan output
- 2) Buatlah tabel kebenaran, berdasarkan input/output yang ada
- 3) Susun fungsi Boolean untuk setiap output dengan menggunakan K-map
- 4) Gambar logik diagramnya

Contoh Soal :

1. Suatu sistem sirkulasi udara bekerja. Untuk menggerakkan kipas angin dalam ruangan. Kipas angin akan bekerja ("1"), jika kondisi a. dan b. terpenuhi :


a. Temperature lebih besar dari 28°C ("1")

b. Jendela tertutup ("0") atau pintu tertutup ("0") (Minimal salah satu tertutup)

\rightarrow	\rightarrow	A	x	y	F	\rightarrow	A	x	y	00	01	11	10	
		0	0	0	0		0			C	C	C	0	$\rightarrow F = A\bar{x} + A\bar{y}$
		0	0	1	0		1			1	1	1	0	
		0	1	0	0								1	
		0	1	1	0									
		1	0	0	1									
		1	0	1	1									
		1	1	0	1									
		1	1	1	0									


2. Rancanglah suatu rangkaian kombinasional dengan tiga input dan 1 output. Output akan bernilai '1' jika nilai desimalnya kurang dari tiga. Output bernilai '0' selain dari ketentuan diatas.

$\rightarrow \oplus$	A	B	C	F	$\rightarrow \oplus$	A	00	01	11	10	\oplus
	0	0	0	1		0	(1)	1		1	
	0	0	1	1		1					
	0	1	0	1	\oplus	A	\rightarrow	\oplus	\oplus	\oplus	$F = \bar{A}B + \bar{A}C$
	0	1	1	0		C	\rightarrow	\oplus	\oplus	\oplus	
	1	0	0	0		A	\rightarrow	\oplus	\oplus	\oplus	
	1	0	1	0		B	\rightarrow	\oplus	\oplus	\oplus	
	1	1	0	0							
	1	1	1	0							

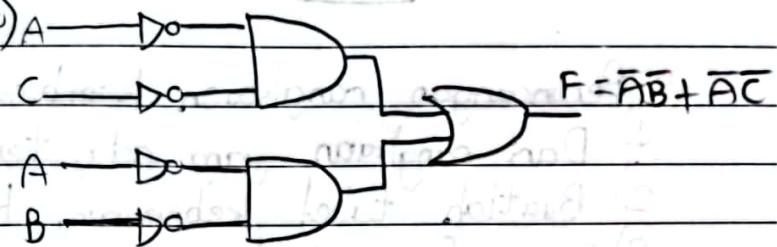


PLD (Programmable Logic Devices) ada 3 yaitu :


1. PLA / Programmable Logic Array

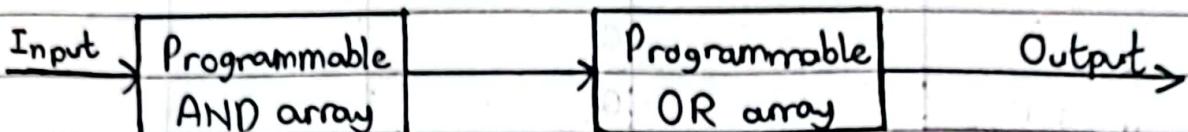


2. PAL / Programmable Array Logic

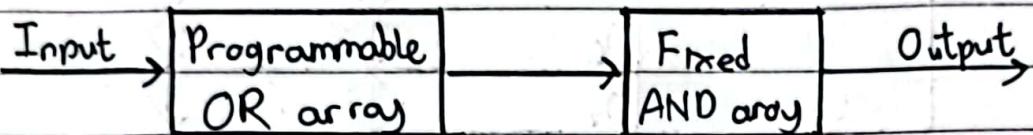

3. PROM / Programmable Read Only Memory

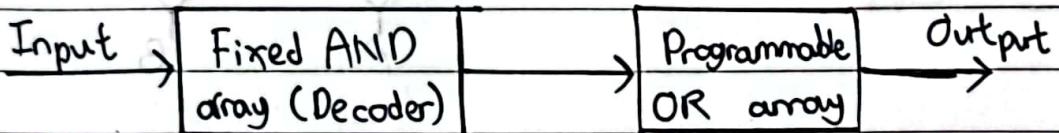

Simbol array AND dan OR yaitu :

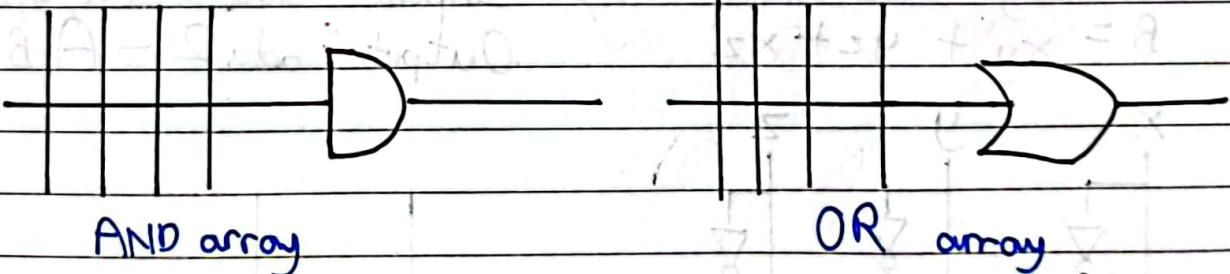

A. Implementasi Fungsi Boolean dengan Menggunakan PROM


- Decoder mempunyai banyak input dan output
Input < Output

$$n < 2^n$$

$$3 < 2^3$$

$$3 < 8$$

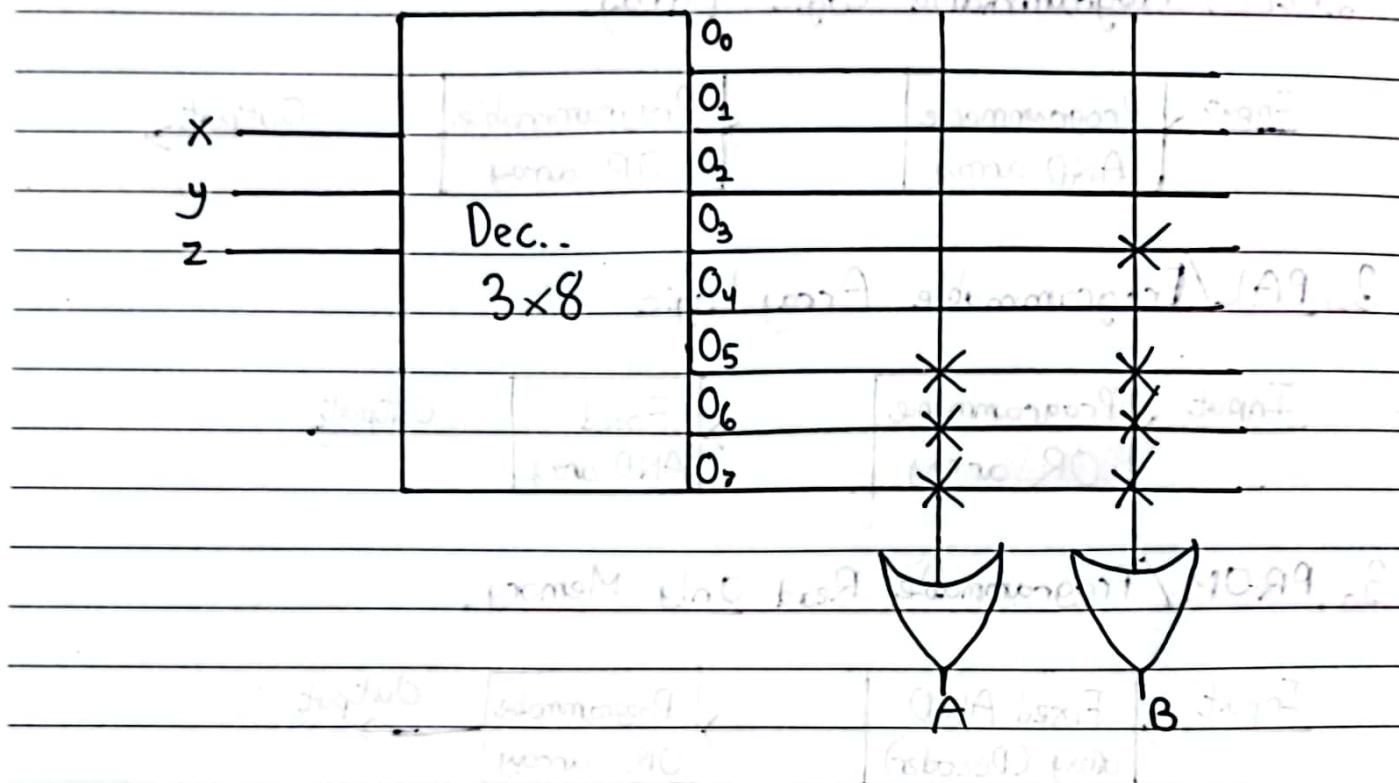Misalkan $A(x, y, z) = \sum_m (5, 6, 7)$ } 2 output
 $B(x, y, z) = \sum_m (3, 5, 6, 7)$ } 3 input




B. Implementasi Fungsi Boolean ke PLA

$$A = xy + xz'$$

$$B = xy' + yz + xz'$$

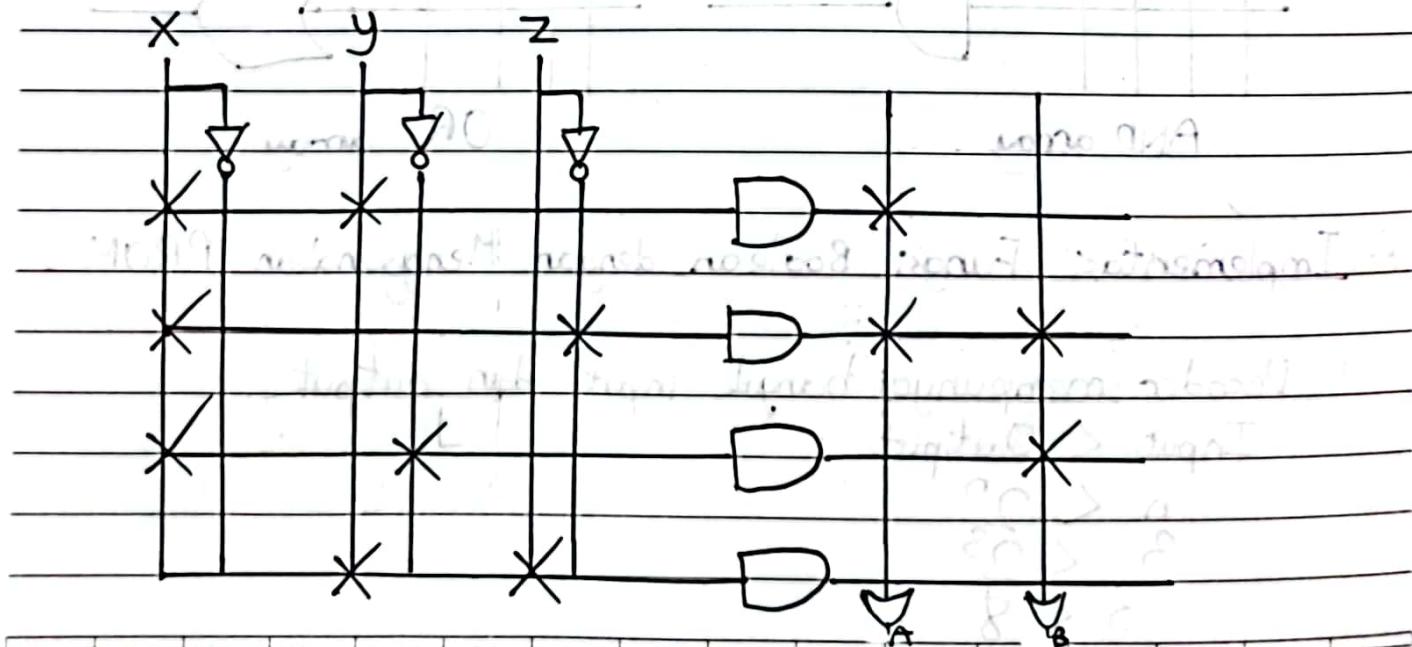} Input ada 3 $\rightarrow x, y, z$
 Output ada 2 $\rightarrow A, B$




C. Implementasi Fungsi Boolean Menggunakan PAL

$$x = AB + AB'C' + BC'$$

$$y = BC + A'B'C' + ABC$$

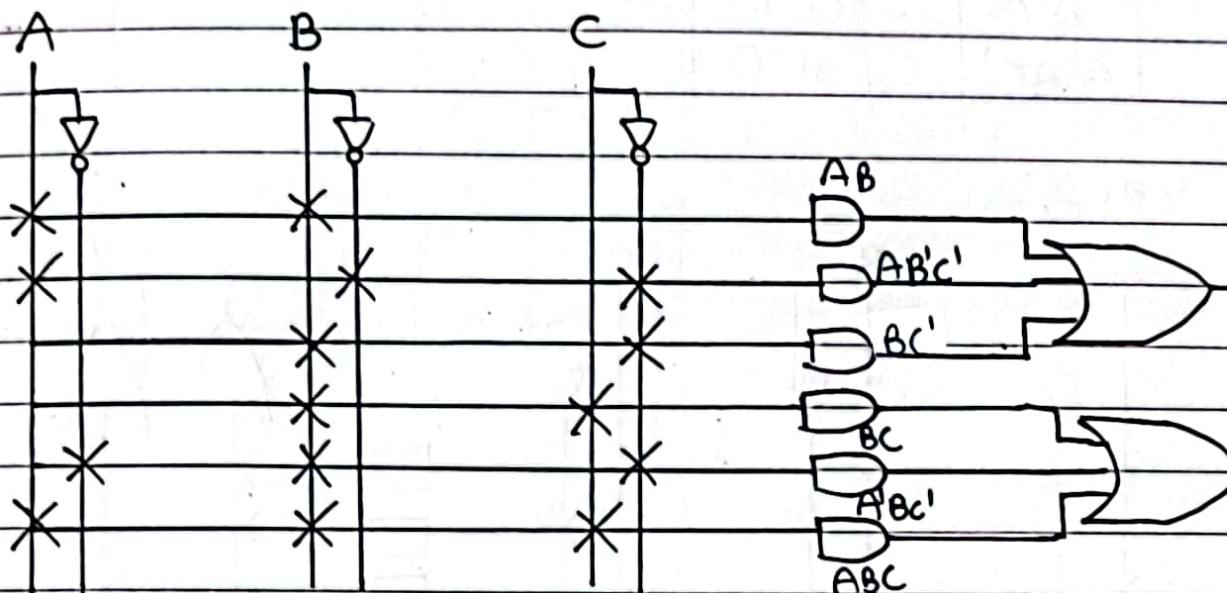} Input : ada 3 $\rightarrow A, B, C$
 } Output : ada 2 $\rightarrow x, y$



Contoh Soal :

1. Implementasikan fungsi boolean berikut ke dalam PLA, PAL, PROM.

$$x = \sum m(0, 3, 4, 7)$$

$$y = \sum m(1, 2, 5, 7) \quad 2^3 \quad 2^4$$

\rightarrow 7 16h dkt dgn 8 drpd 16

\rightarrow c) Input ada 3, misalkan A, B, C

c) Output ada 2, x, y

		AB	C	00	01	11	10
		0	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1
x							
0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1


$$x = B'C' + BC$$

		AB	C	00	01	11	10
		0	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1
y							
0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1


$$y = AC + B'C + A'BC'$$

c)	Term	A	B	C	Output Value	Input & Output
	BC	-	1	1	1	-
	$B'C'$	-	0	0	1	-
	AC	1	-	1	-	1
	$B'C$	-	0	1	-	1
	$A'B'C'$	0	1	0	-	1


) PLA :

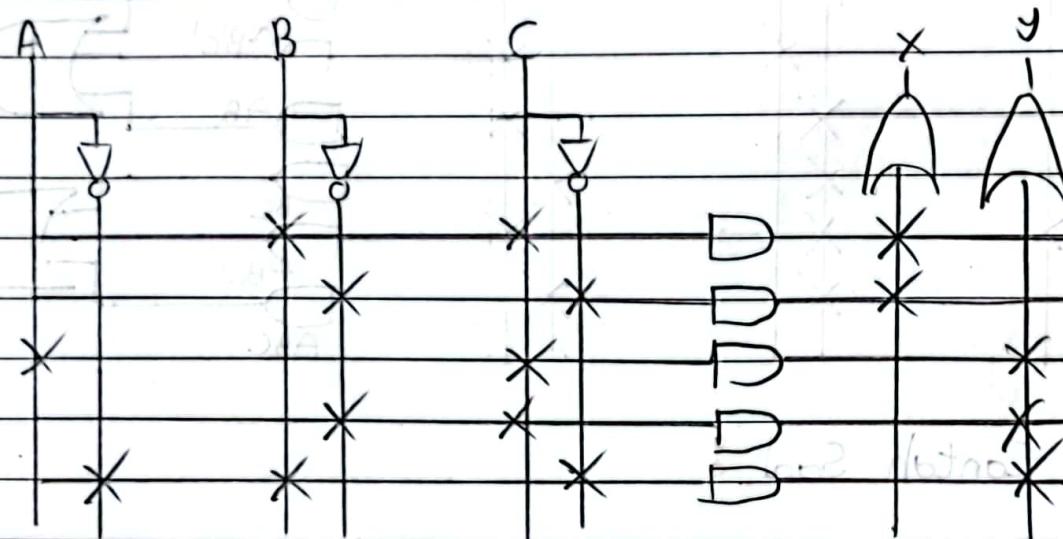

) PAL :

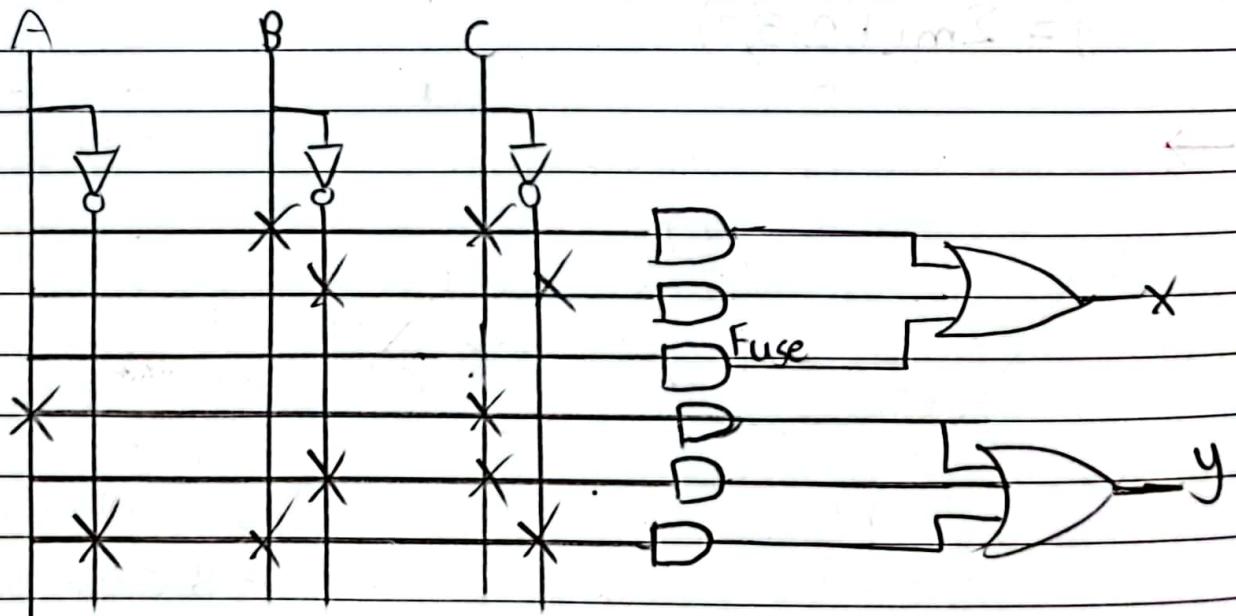


o) PROM $\Rightarrow 2^3 = 8$

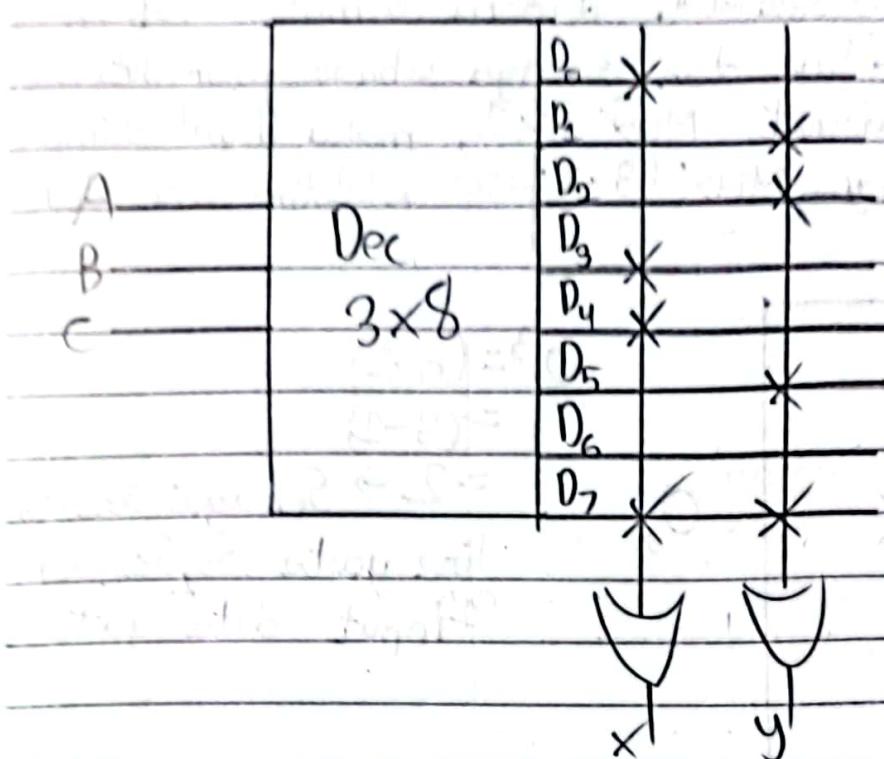


o) Membuat MUX / Multiplexer dengan 8 Input

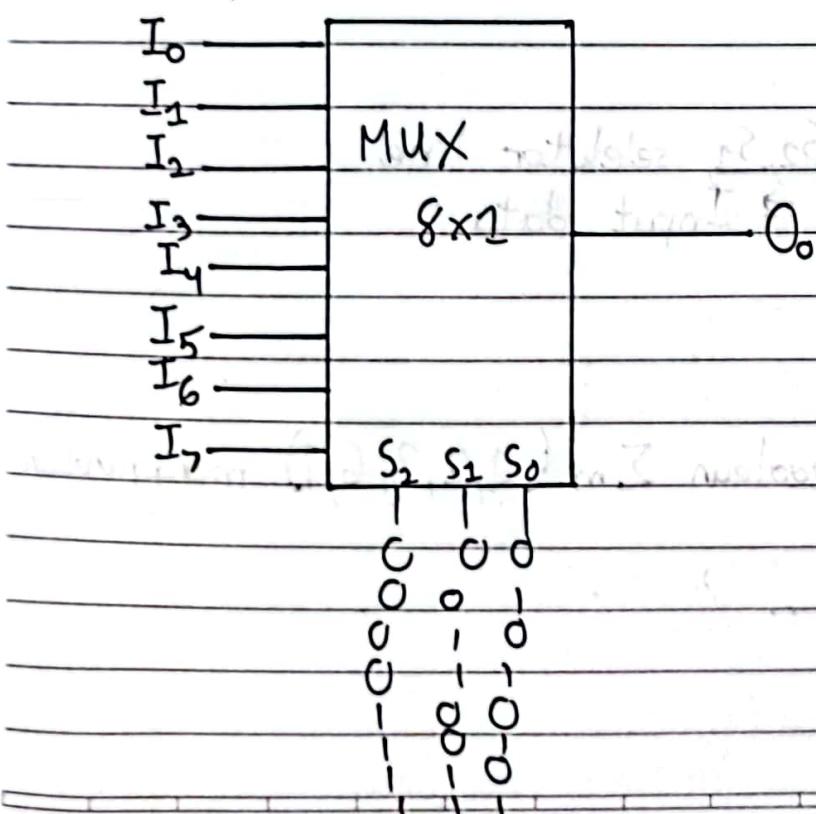o $8 \text{ input} = 2^n \rightarrow n=3 = \text{Selektor}$



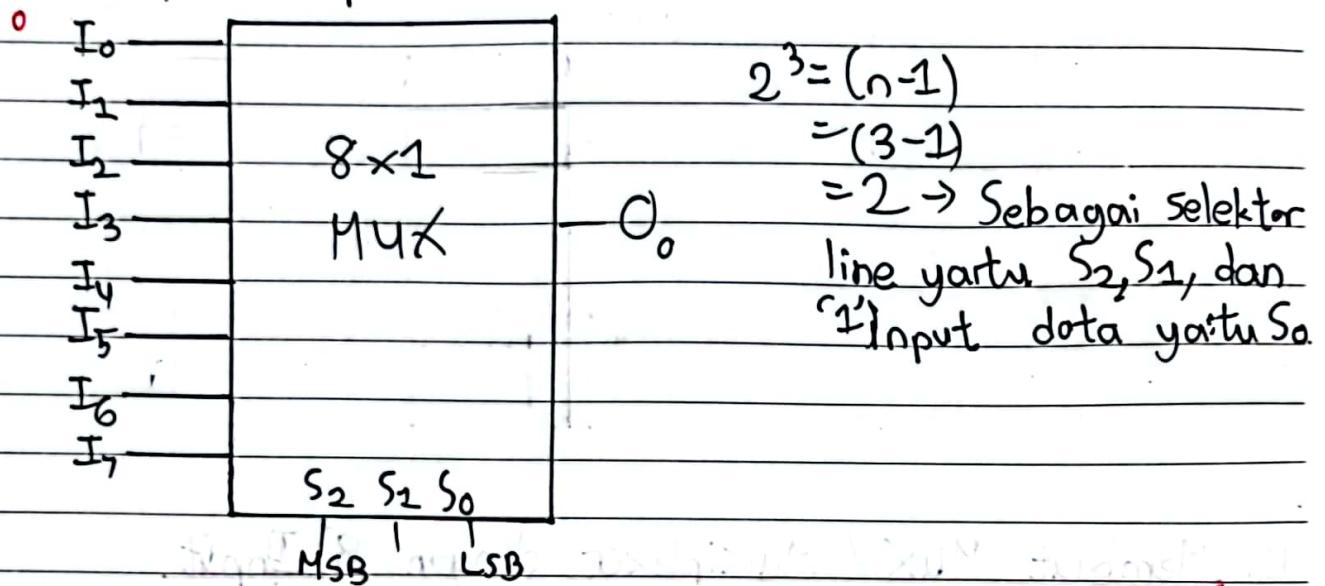- Fungsi boolean dengan 'n' variabel dapat implementasi dengan MUX, $(n-1)$ selektor, dimana dimulai MSB $(n-1)$ sebagai selektor line dan sisinya sebagai jalur data/input.
- Misal, akan membuat MUX 8×1 , maka dapat diimplementasikan dengan MUX $(3-1 = 2)$ selektor line dan 1 data input.



- 16 MUX

$$16 = 2^4 = (n-1)$$

$$= 4-1$$

$\Rightarrow 3 \rightarrow S_3, S_2, S_1$ selektor line
 $S_0 \rightarrow$ Input data

Contoh Soal :

1. Implementasi fungsi Boolean $\Sigma.m(1, 2, 3, 6, 7)$ menggunakan MUX.

→ ◦ Berarti menggunakan MUX 8×1


↳ Input ada 5

$$\hookrightarrow 2^3 = (n-1)$$



$$\Rightarrow 3-1 = 2 \rightarrow \text{Selektor line}$$

$\Rightarrow 1$ stg input jalur data



	A	B	C	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

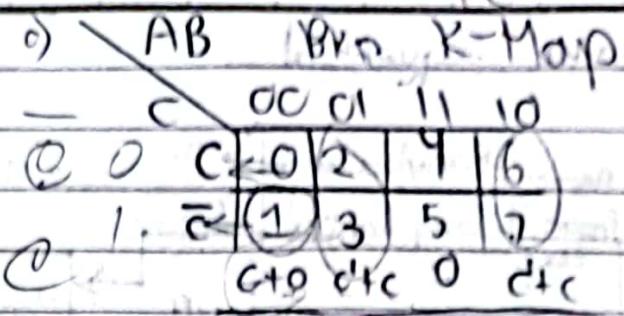

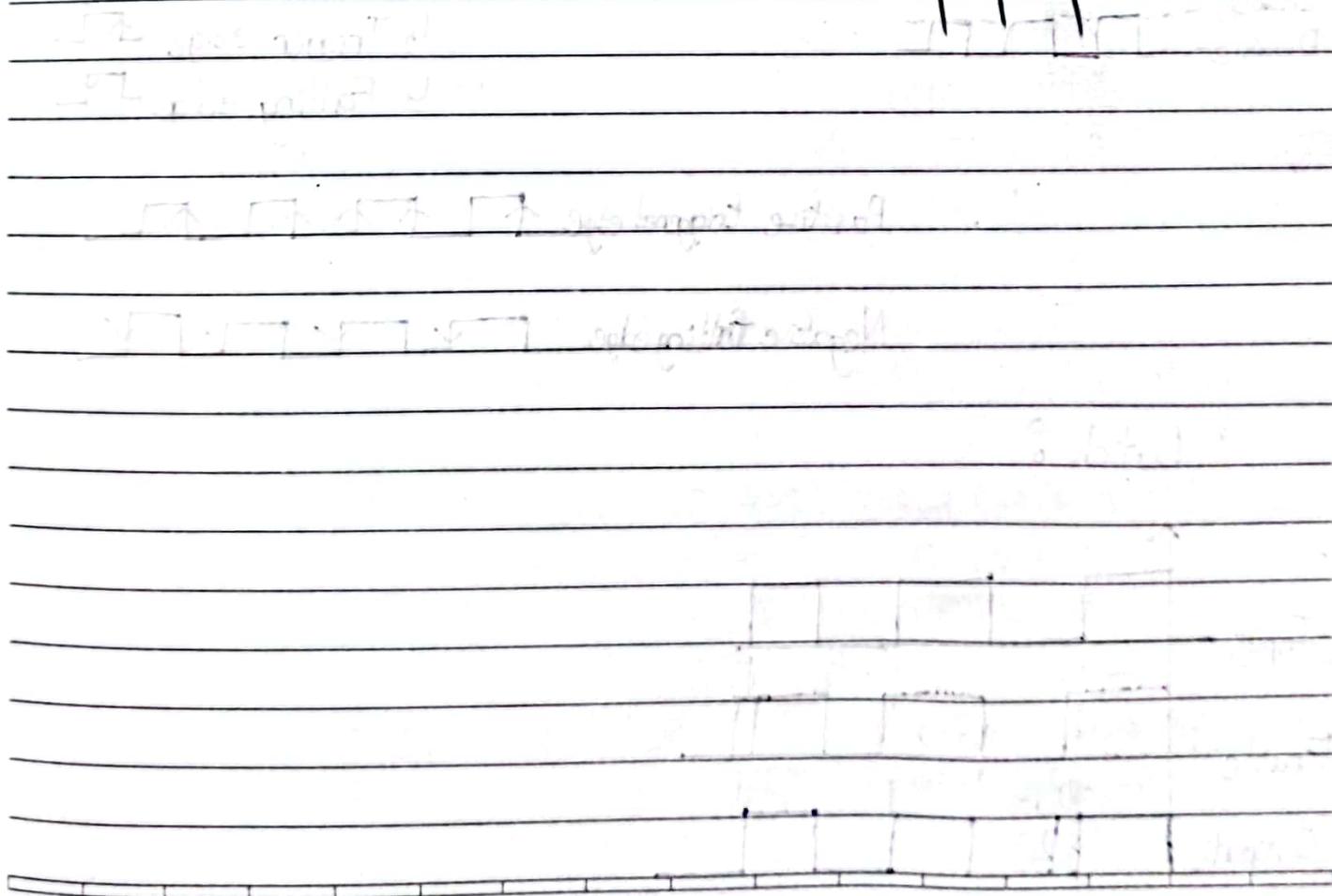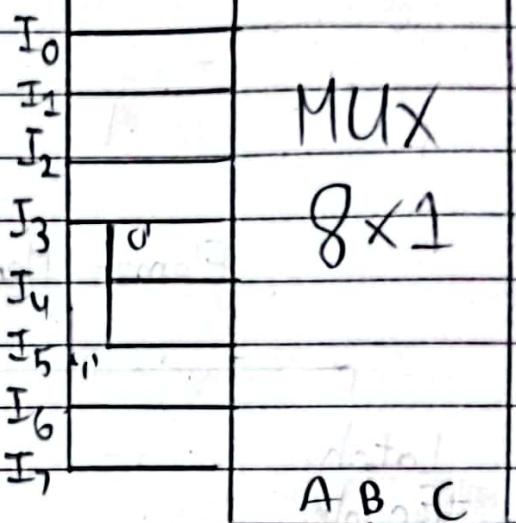Q) C = $\bar{A}B + \bar{B}A + \bar{A}\bar{B}$



Rangkaian Sequential

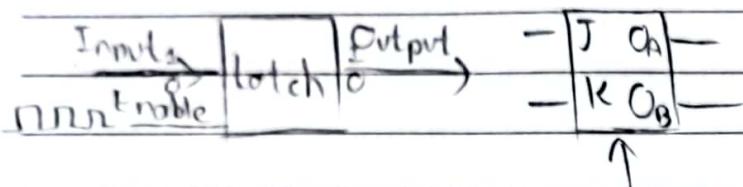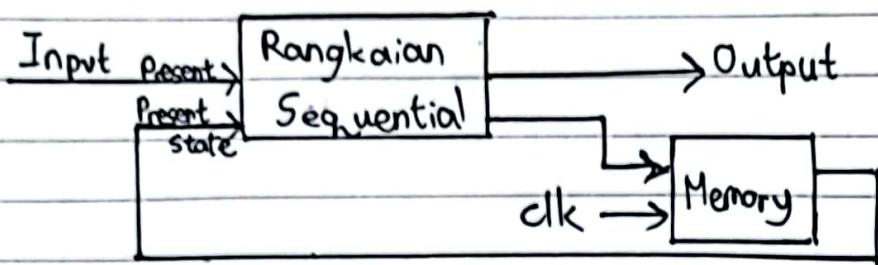

Elemen Memory


Latch
-Enable
Enable
Disable

Flip-Flop
-Clock / clk
↳ Trigger edge ↑
↳ Falling edge ↘

Positive triggered edge ↑ ↑ ↑ ↓ ↑

Negative falling edge ↓ ↓ ↓ ↑ ↓


◦ Latch ◦

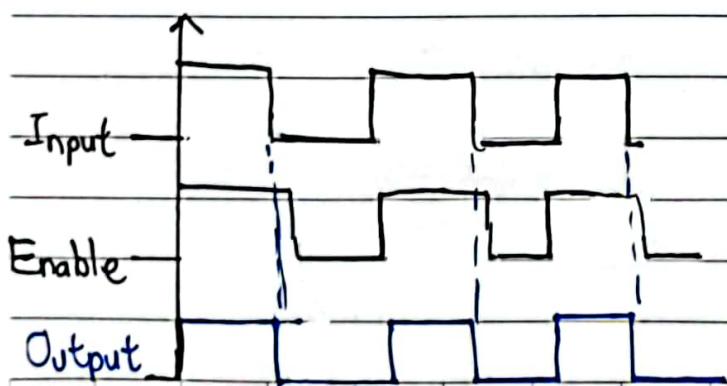


◦ Clock :

1) Positive Triggered Edge

2) Negative-Falling Edge

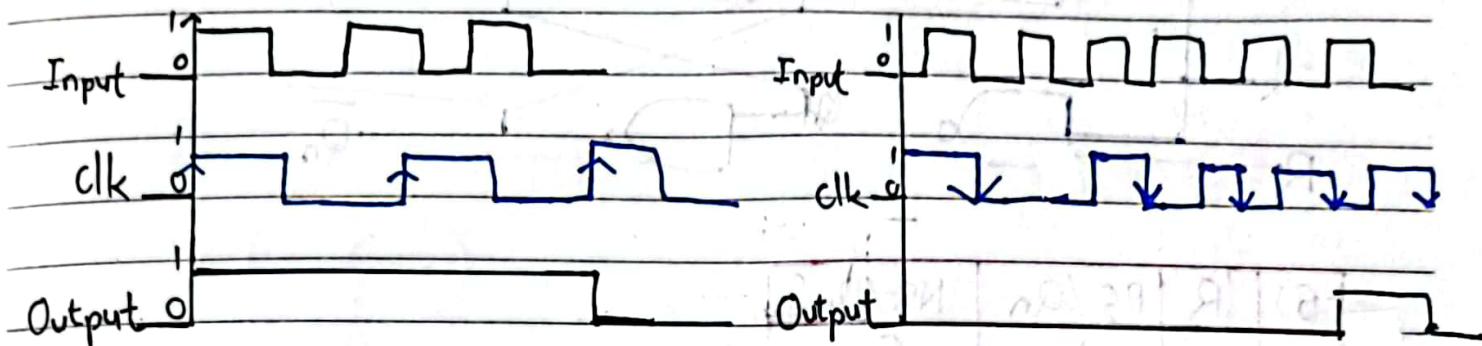

◦ SR-Latch :

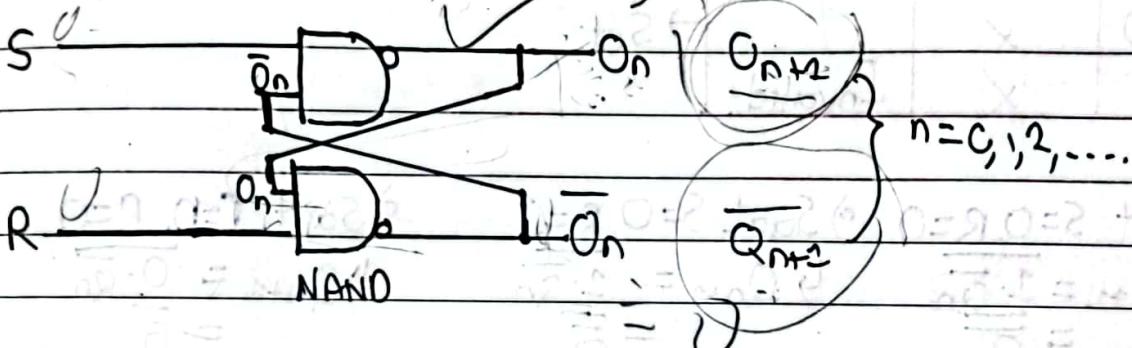

S	R	Q _n	Present State	Next State
0	0	Invalid	S R	Q _n Q _{n+1}
0	1	1 → set	0 0	x < 0 Invalid
1	0	0 → reset	0 1	x < 0 1
1	1	Memory	1 0	x < 0 0
			1 1	x < 0 Memory

◦ Saat S=0, R=0

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{0 \cdot \overline{Q}_n} \\ &= 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

◦ Saat S=0, R=1

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{0 \cdot \overline{Q}_n} \\ &= \overline{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

◦ Saat S=1, R=0

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{1 \cdot \overline{Q}_n} \\ &= \overline{\overline{Q}_n} \\ &= Q_n = 0 \end{aligned}$$

◦ Saat S=1, R=1

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{1 \cdot \overline{Q}_n} \\ &= \overline{1} \\ &= \overline{Q_n} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{0 \cdot Q_n} \\ &= \overline{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{1 \cdot Q_n} \\ &= \overline{Q_n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{0 \cdot Q_n} \\ &= \overline{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \overline{1 \cdot Q_n} \\ &= \overline{Q_n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

SR-FlipFlop

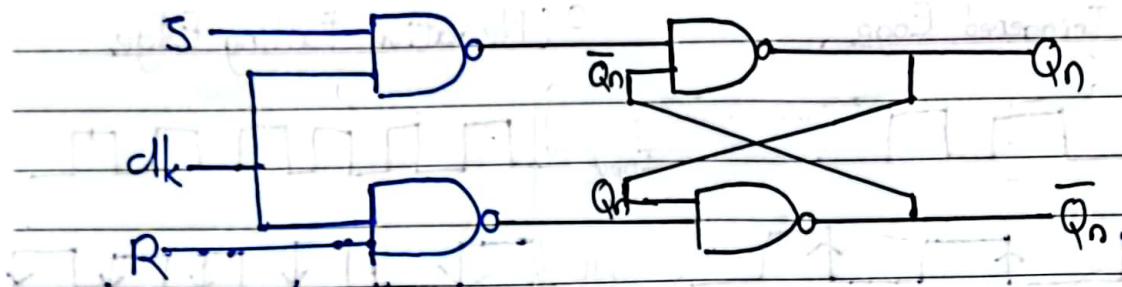

S	R	PS / Q _n	NS / Q _{n+1}
0	0	X	Q _n
0	1	X	0
1	0	X	1
1	1	X	Invalid

① Saat $S=0, R=0$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \frac{1 \cdot Q_n}{\overline{Q_n}} \\ &= \frac{1}{\overline{Q_n}} \\ &= Q_n \end{aligned}$$

② Saat $S=0, R=1$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \frac{1 \cdot \overline{Q_n}}{\overline{Q_n}} \\ &= \frac{1}{\overline{Q_n}} \\ &= Q_n = 0 \end{aligned}$$

③ Saat $S=1, R=0$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \frac{0 \cdot \overline{Q_n}}{0 \cdot Q_n} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

④ Saat $S=1, R=1$

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= \frac{0 \cdot \overline{Q_n}}{0 \cdot Q_n} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{Q_{n+1}} &= \frac{0 \cdot Q_n}{0 \cdot \overline{Q_n}} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

• Equation Table :


S	R	PS/Q _n	NS/Q _{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	x

• Excitation Table :

PS/Q _n	NS/Q _{n+1}	S	R	S _D
0	0	0	x	00
0	1	1	0	0x
1	0	0	0	10
1	1	1	x	1x

$$\bullet Q_{n+1} = S + Q_n R$$


SR	Q _n	Q _{n+1}
0	00	01
1	11	10

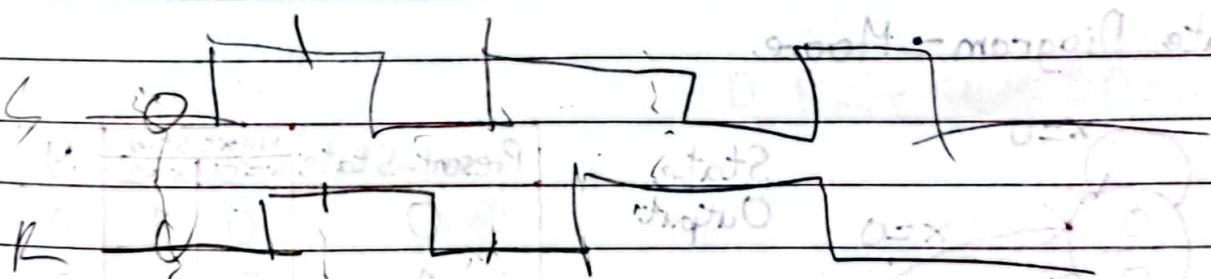

D


Aturan penulisan state diagram yaitu:

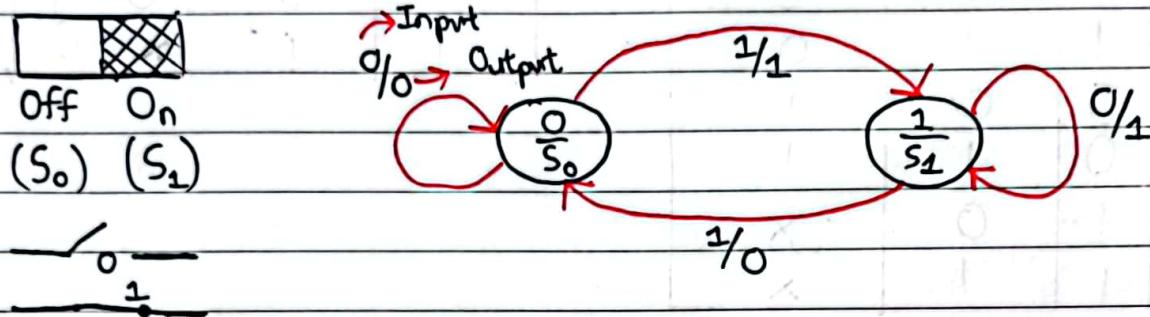- 1) Digambarkan dengan lingkaran
- 2) $x = \text{Input}$
- 3) $y = \text{Output}$
- 4) Panah = Arah perpindahan




Present State	X	Next State	Y	P S	Input		NS		Y
					$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	
S_0	0	S_0	Padam						
S_0	1	S_1	Nyala	=					
S_1	0	S_1	Nyala						
S_1	1	S_0	Padam						

A. State Diagram - Moore.

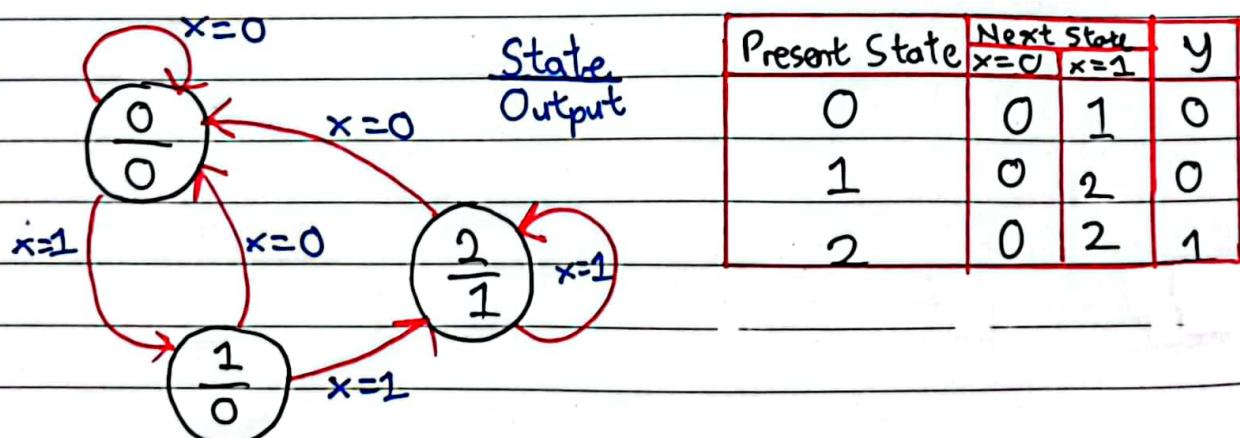

B. State Diagram - Mealy

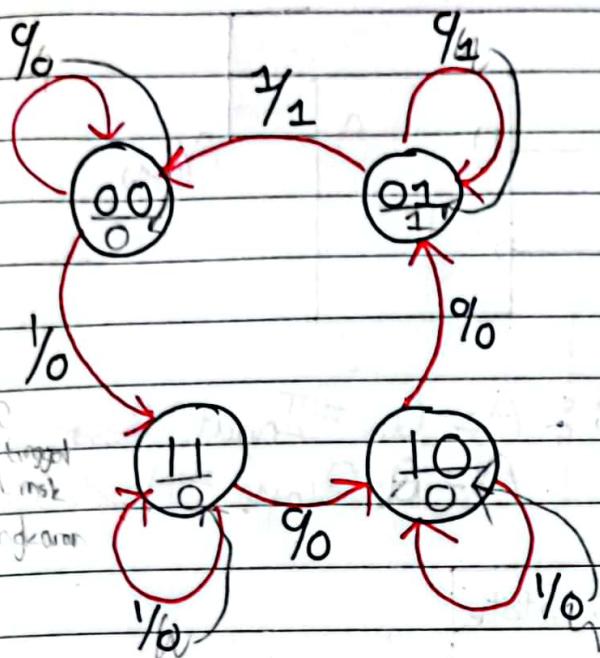

Present State	Input	Next State	Output
00	0	00	0
01	0	01	1
10	0	01	0
11	0	10	0
00	1	11	0
01	1	00	1
10	1	10	0
11	1	11	0

Circuit To State Diagram

Langkahnya ada 3 yaitu :

1) Analisa rangkaian / circuit

- Input

- Output

- Jenis Flip-Flop
 - T-FF
 - D-FF
 - JK-FF
 - SR-FF

- Persamaan fungsi

2) Membuat state table

3) Membuat State diagram


$$\text{JK Next State} : Q_{n+1} = \overline{Q_n} \cdot J + Q_n \cdot K$$

$$\text{D Next State} : D = A \oplus (x \oplus y)$$

$$Q_{n+1} = D$$

$$\text{T Next State} : Q_{n+1} = Q_n \oplus T$$

Misal :

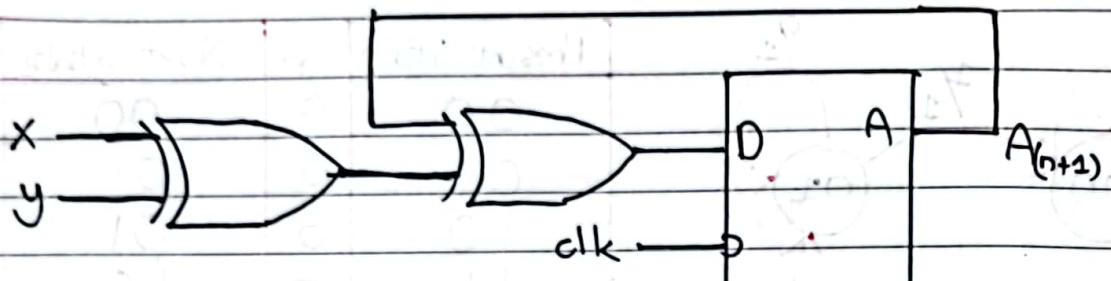


$$\rightarrow \text{Input} = x \& y$$

$$\rightarrow \text{FF} = 1 \rightarrow \text{D-FF}$$

$\circlearrowleft \text{NB } A = Q_n = \text{Input Present State}_1$

$A_{(n+1)} = Q_{(n+1)} = \text{Next State}$

Present State	Input FF	Next State	
A	x	y	$A_{(n+1)}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

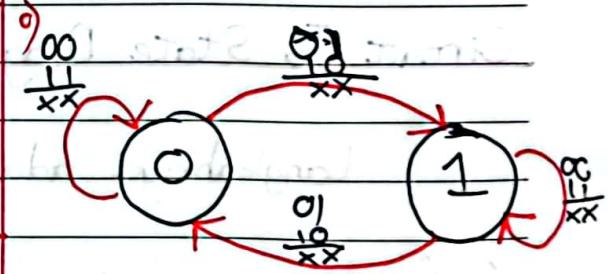

$$2^n, M$$


$$2^n, 2$$

$$2^n, M$$

$\hookrightarrow M = \text{Banyaknya state}$

$\hookrightarrow n = \text{Banyaknya FF/Bit}$

Misal :

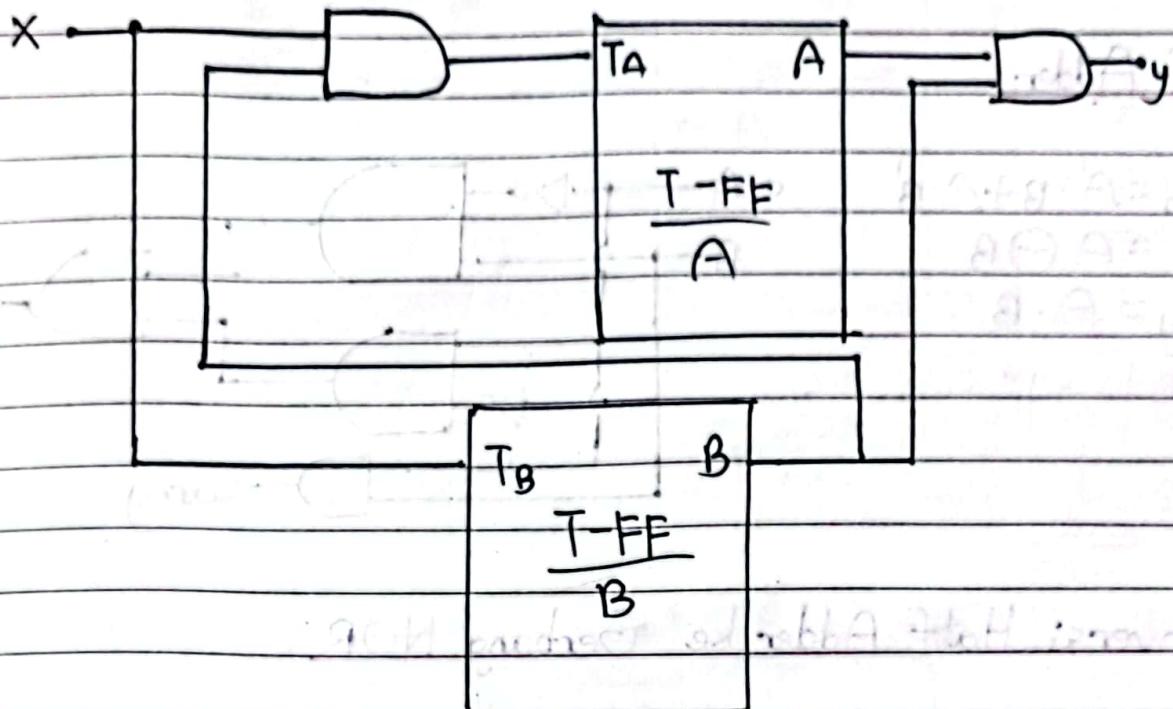→) Input = 1 = x →) $2^n > M$ statesc) Pers. fungsi : $T_A = B \cdot T_A$ o) Output = 1 = y 2² = 4 states $T_B = X$ o) FF \rightarrow \rightarrow T-FFo) $B_{(n+1)} = B \oplus T_B$ $y = A \cdot B$ o) $Q_{(n+1)} = Q_n \oplus T$ o) $y = A \cdot B$ $A_{(n+1)} = A \oplus T_A$ $= B \oplus X$ $= A \oplus (B \cdot X)$


o)


Present State

Next State

Output

A	B	X	$A_{(n+1)}$	$B_{(n+1)}$	y
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0

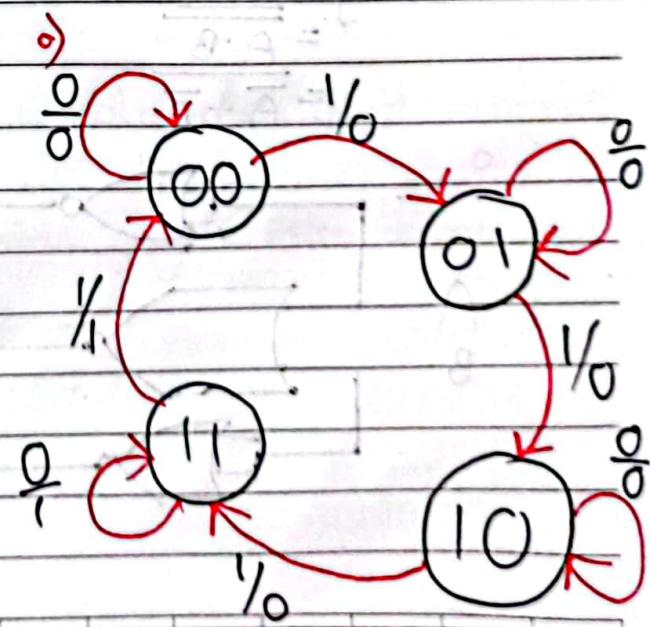

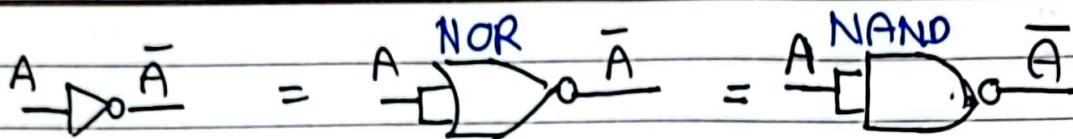


A. Half Adder:

- Sum = $A' \cdot B + A \cdot B'$
 $= A \oplus B$

- Carry = $A \cdot B$

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


1001 A
0010 B +
1010

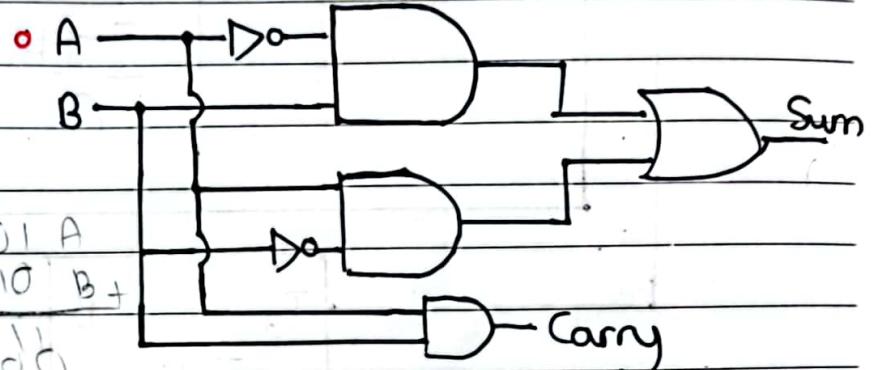

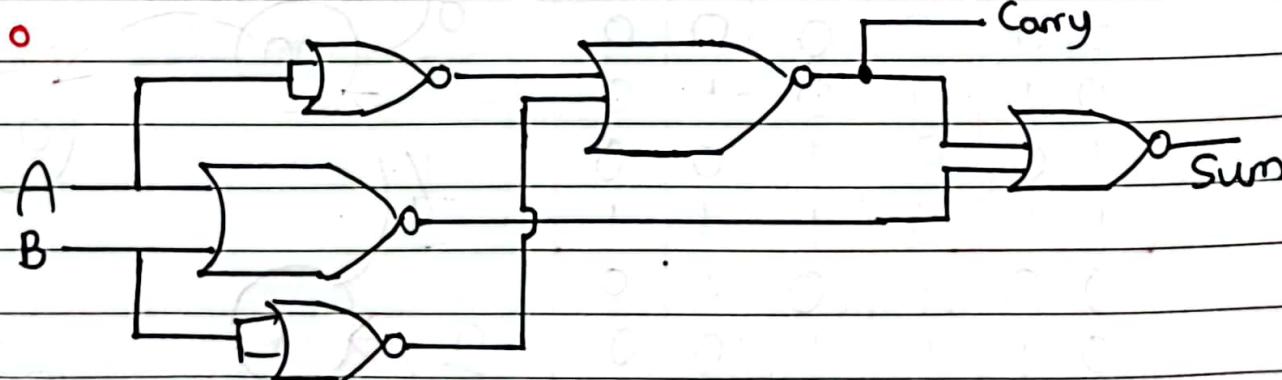1) Konversi Half Adder ke Gerbang NOR


- Sum = $A' \cdot B + A \cdot B'$
 $= A' \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot A + B \cdot B' \rightarrow \text{Hukum komplement}$
 $= A' \cdot B + B \cdot B' + A \cdot B' + A' \cdot A$
 $= (A' + B') (A + B)$
 $= \frac{(A' + B')}{(A' + B')} \cdot \frac{(A + B)}{(A + B)}$
 $= \frac{1}{(A' + B')} + \frac{1}{(A + B)}$

- Carry = $\underline{\underline{A' \cdot B}}$
 $= \underline{\underline{A \cdot B}}$
 $= \underline{\underline{A + B}}$



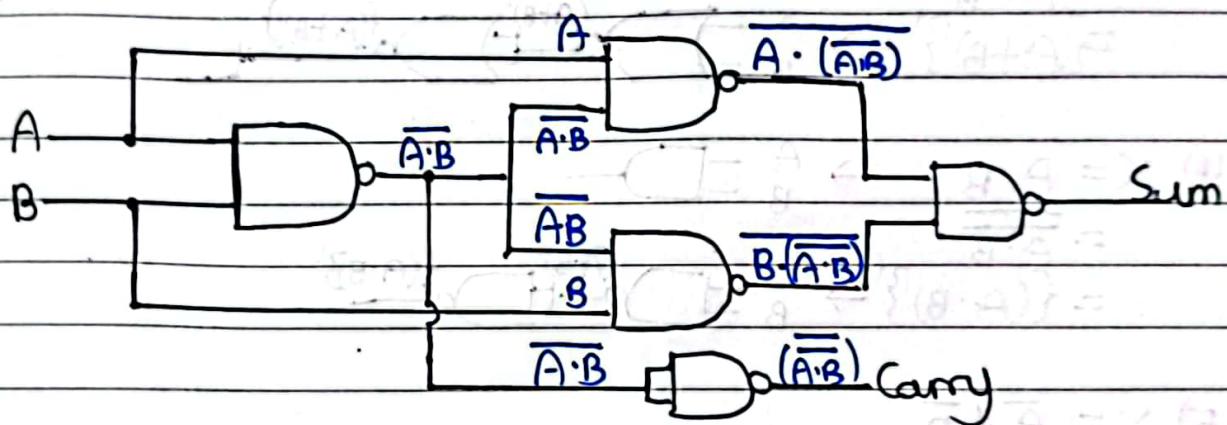2) Konversi Half Adder ke Gerbang NAND

- Sum = $A' \cdot B + A \cdot B'$
 $= A' \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot A + B' \cdot B \rightarrow$ Hukum komplement
 $= A' \cdot B + B \cdot B' + A \cdot B' + A' \cdot A$
 $= B(A' + B') + A(B' + A')$
 $= B(\overline{A \cdot B}) + A(\overline{A \cdot B})$
 $= \overline{B(\overline{A \cdot B})} + \overline{A(\overline{A \cdot B})} \rightarrow$ Hukum involusi
 $= \overline{B \cdot (\overline{A \cdot B})} \cdot \overline{A \cdot (\overline{A \cdot B})}$
- Carry = $\overline{A \cdot B}$
 $= \overline{A \cdot B}$
- o



Universal Gate (NAND dan NOR)


- Dengan menggunakan universal gate maka akan dapat mengganti fungsi dari basic gate (AND, OR, NOT)
- Sehingga akan menjadi rangkaian yang efisien dengan cost yang murah.

$$1) X = A + A$$

$$= \overline{A + A} \rightarrow$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{A}$$
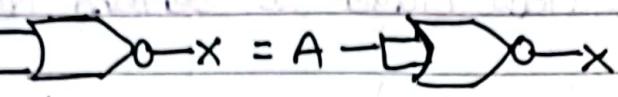
$$= \overline{A} \rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{A}$$




$$2) X = A \cdot A$$

$$= \overline{A \cdot A} \rightarrow$$

$$= \overline{A} + \overline{A}$$
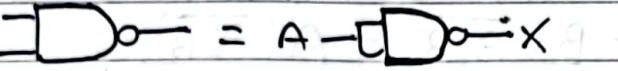
$$= \overline{A} \rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{A}$$




$$3) X = A + B$$

$$= \overline{\overline{A + B}}$$

$$= \{(A + B)'\}$$
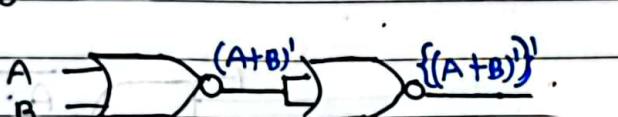
$$\rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{B}$$




$$4) X = A \cdot B$$

$$= \overline{\overline{A \cdot B}}$$

$$= \{(A \cdot B)'\}$$
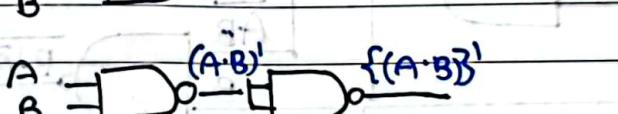
$$\rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{B}$$




$$5) X = \overline{A} + \overline{B}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}$$

$$= \overline{\overline{AB}}$$

$$= A \bar{B}$$

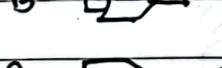

$$\rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{B} \rightarrow X$$

$$6) X = \overline{A} \cdot \overline{B}$$


$$= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

$$= \overline{\overline{A + B}}$$

$$= A + B$$


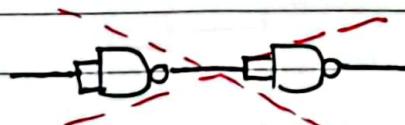
$$\rightarrow \overline{A} \text{ } \square \text{ } \overline{B} \rightarrow X$$





Jika gatonya sama dan seri, boleh dihilangkan.

Gate	NAND	NOR
$A \rightarrow \bar{A}$	$A \rightarrow \bar{A}$	$A \rightarrow \bar{A}$
$A \rightarrow D \times$	$A \rightarrow \bar{A}$	$A \rightarrow D \times$
$A \rightarrow D \times$	$A \rightarrow \bar{A}$	$A \rightarrow D \times$

Contoh Soal

1. Buatlah menjadi NAND semua

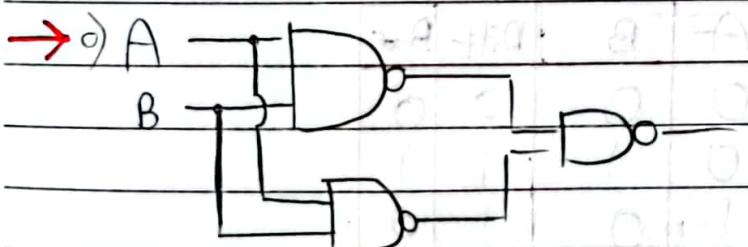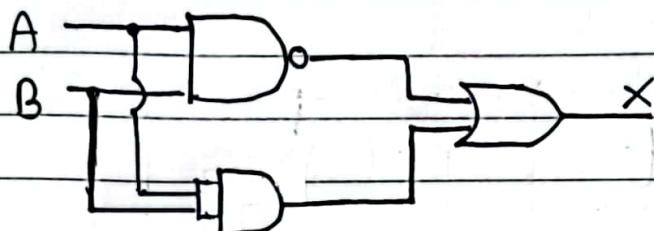

Subtractor

Diff

Br_{in} $\begin{matrix} AB \\ 00 \\ 01 \\ 11 \\ 10 \end{matrix}$

0	0	1	1	1
1	1	1	1	1



Diff = $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + ABC + A\bar{B}\bar{C}$
 $= C(\bar{A}\cdot\bar{B} + AB) + \bar{C} \cdot (\bar{A}\cdot B + A\bar{B})$
 $= C(A \oplus B) + \bar{C}(A \oplus B)$
 $= C \oplus A \oplus B$

Borrow

Br_{in} $\begin{matrix} AB \\ 00 \\ 01 \\ 11 \\ 10 \end{matrix}$

0	0	0	1	1
1	1	1	1	1

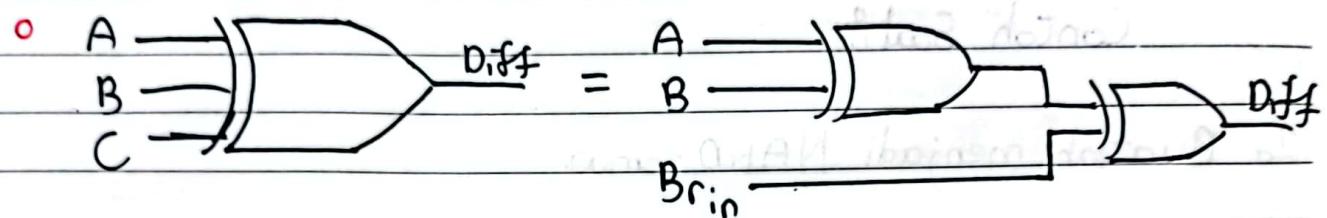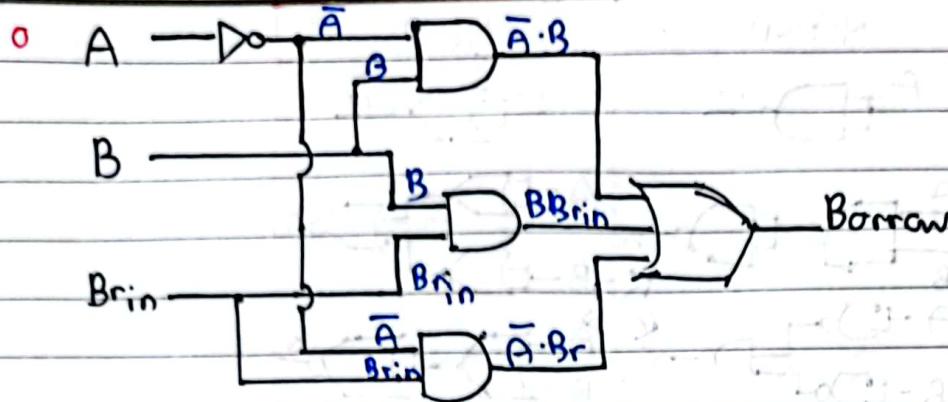Borrow = $\bar{A} \cdot Br_{in} + \bar{A} \cdot B + B \cdot Br_{in}$



B. Half Subtractor

↳ Pengurangan single bit

$$\begin{array}{r} 0101 \\ - 0001 \\ \hline \end{array}$$



Diff

Borrow

	Input		Output	
	A	B	Diff	Bor
	0	0	0	0
	0	1	1	1
	1	0	1	0
	1	1	0	0

Diff

Borrow

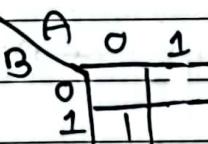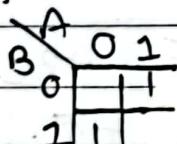

$$\text{Diff} = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$= A \oplus B$$


$$\text{Borrow} = \bar{A}B$$

$$\text{Borrow} = \bar{A}B$$

$$= A \rightarrow \text{Diff}$$

$$= B \rightarrow \text{Borrow}$$

◦ Gambar Half Subtractor ◦

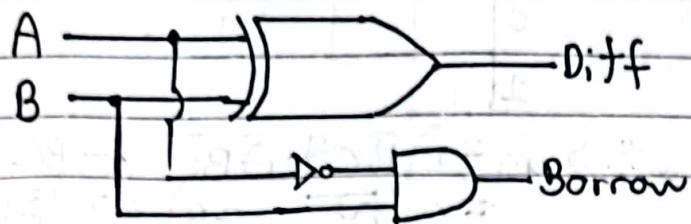

◦ Full Subtractor

$$\hookrightarrow A - B - Br_{in} = A - (B + Br_{in})$$

◦

	Input			Output	
	A	B	Br _{in}	Diff	Borr
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

◦ Full Adder

↪ Digunakan untuk penjumlahan single bit dengan carry

1001 A

1011 B +

10100 sum

1011 C_{i+1} = output

o	Input			Output	
	A _i	B _i	C _i	Sum	C _{i+1}
	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	1
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	1
	1	1	0	0	1
	1	1	1	1	1


Sum	AB	C _i	00	01	11	10
		0		1		1
		1	1		1	

o Sum = $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$
 $= C(\bar{A}\cdot\bar{B} + AB) + \bar{C}(\bar{A}B + A\bar{B})$
 $= C(\bar{A}B + A\bar{B}) + \bar{C}(A \oplus B)$
 $= C(A \oplus B) + \bar{C}(A \oplus B)$
 $= C \oplus (A \oplus B)$


o Carry

AB	C _i	00	01	11	10
	0			1	
	1	1	1	1	1

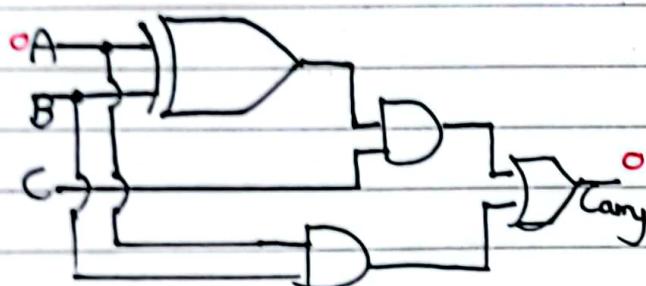o Carry = $\bar{A}BC + AB + A\bar{B}C$
 $= AB + C_i(\bar{A}\cdot B + A\cdot\bar{B})$
 $= AB + C_i(A \oplus B)$



o Gambar rangkaian

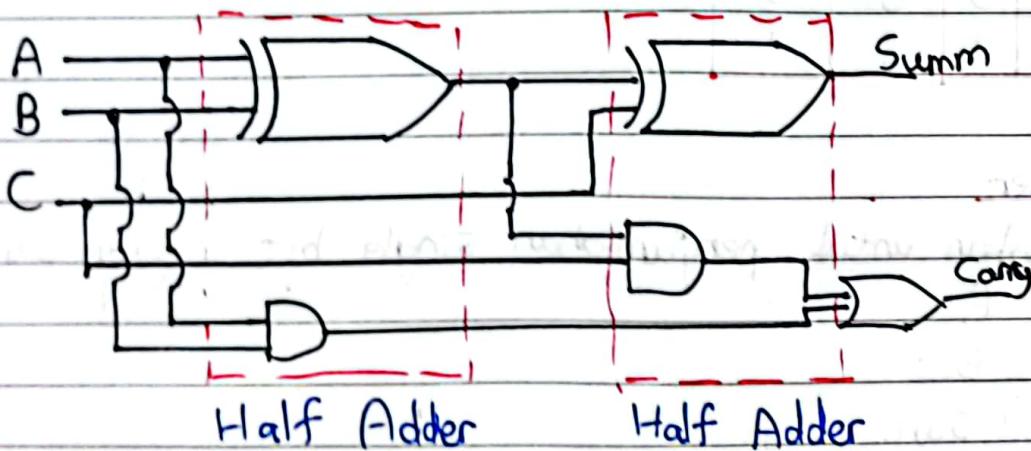

1) Full Adder menjadi NAND

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= A \oplus (B \oplus C) \\ &= \underbrace{A \oplus B}_{\cdot} \oplus C \\ &= S_1 \oplus C \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Carry} &= C(A \oplus B) + AB \\ &= CS_1 + AB \end{aligned}$$

$$S_1 = A \oplus B$$

$$\begin{aligned} &= \bar{A}B + A\bar{B} \\ &= \bar{A}B + A\bar{B} + A\bar{A} + B\bar{B} \\ &= B(\bar{A} + \bar{B}) + A(\bar{B} + \bar{A}) \\ &= \frac{B(\bar{A} + \bar{B})}{A} + \frac{A(\bar{B} + \bar{A})}{B} \\ &= \frac{B(\bar{A}B)}{A} + \frac{A(\bar{A}B)}{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carry} &= \overline{CS_1 + AB} \\ &= \overline{CS_1} \quad \overline{AB} \end{aligned}$$
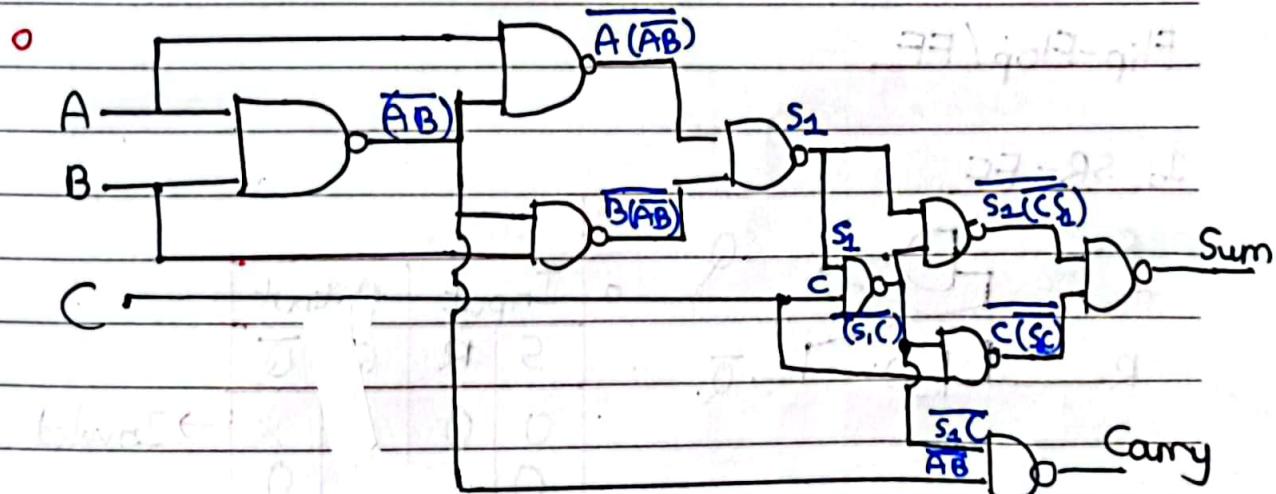
$$\begin{aligned} \text{Sum} &= \overline{C(S_1 + \bar{C})} + S_1(\bar{C} + \bar{S}_1) \\ &= \overline{C(S_1 + \bar{C})} \quad \overline{S_1(C + \bar{S}_1)} \\ &= \overline{C(S_1 \bar{C})} \quad \overline{S_1(C \bar{S}_1)} \end{aligned}$$



2) Full Adder menjadi NOR

$$\circ S_1 = A \oplus B$$

$$= \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$= \bar{A}B + A\bar{B} + A\bar{A} + \bar{B}\bar{B}$$


$$= (\bar{A} + \bar{B})(A + B)$$

$$= (\bar{A} + \bar{B}) + (A + B)$$

$$= (\bar{A} + \bar{B}) + (A + B)$$

$$\circ \text{Sum} = (\bar{S}_1 + C)(S_1 + C)$$

$$= (\bar{S}_1 + C) + (S_1 + C)$$

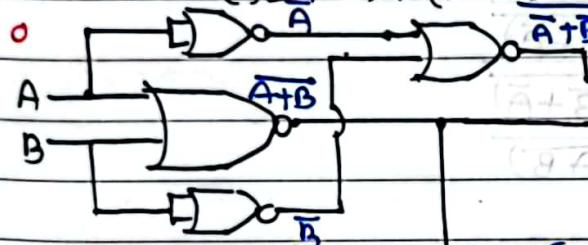


$$\circ \text{Carry} = \overline{CS_1 + AB}$$

$$= \overline{CS_1} \cdot \overline{AB}$$

$$= \overline{C + S_1} + \overline{AB}$$

$$= C + S_1 + \overline{AB}$$

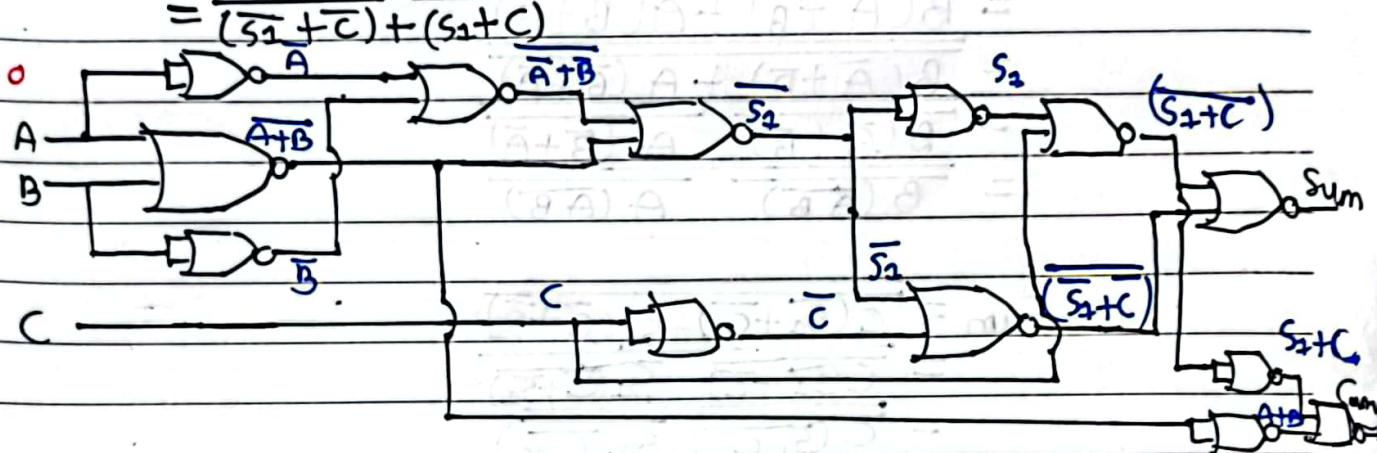

Flip-Flop / FF

1. SR-FF



SR latch

SR latch

Input Output

S R Q Q̄

0 0 × × → Invalid

0 1 1 0

1 0 0 1

1 1 Q_n Q̄_n → Memory

clk	clk	S	R	Q _{n+1}	Q̄ _{n+1}
1	0	X	X	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	X	X

No change

0

1

Invalid → Toggle

◦ Characteristic Table ◦

◦ Excitation Table ◦


clk	S	R	Q_n	Q_{n+1}
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	Invalid
1	1	1	1	Invalid

Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

◦ Truth table ◦

clk	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	X	Memory	
1	0	0	Memory	
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	Invalid	

2. JK-FF

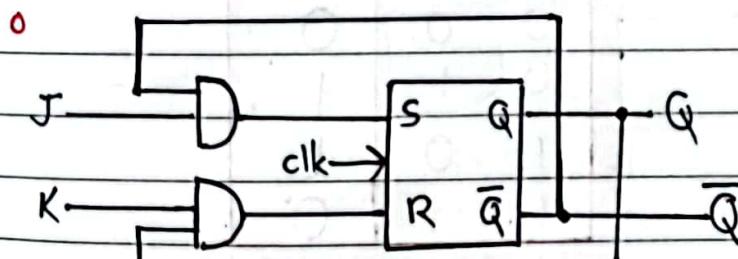

Input	Output	Keterangan		
J	K	Q	\bar{Q}	
0	0	Q_n	\bar{Q}_n	No change
0	1	0	1	Reset 0
1	0	1	0	Set 1
1	1	\bar{Q}_n	Q_n	Toggle

◦ Truth table ◦

clk	J	K	Q_{n+1}
0	X	X	\bar{Q}_n
1	0	0	Q_n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	\bar{Q}_n

\rightarrow Memory


\rightarrow Toggle

Q_n	J	K	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Characteristic Table

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Excitation Table

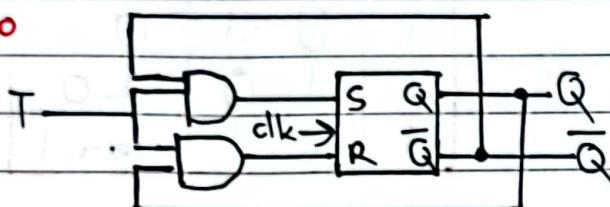3. T-FF

Input	Output
T	Q
0	0
1	1

clk	T	Q_{n+1}
0	X	Q_n
1	0	$\overline{Q_n}$
1	1	$\overline{Q_n}$

} Memory
} Toggle


Truth Table

Q_n	T	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Characteristic Table

Q_n	Q_{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Excitation Table

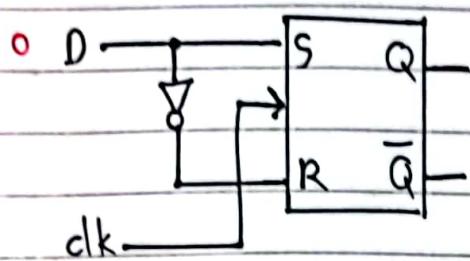4. D-FF

Input	Output			
clk	Q	\bar{Q}		
1	1	0		
0	0	1		

- Truth table ◦ ◦ Characteristic table ◦ ◦ Excitation table ◦

clk	D	Q_{n+1}
0	X	Q_n
1	0	0
1	1	1

Q_n	D	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- NB ◦ Synchronous memakai excitation table. Untuk mod 6 mod ...